 


# **Synteza logiczna**


- **Wstęp do syntezy**
- **Synteza elementów podstawowych**
- **Sprzętowa reprezentacja obiektów w VHDL**
- **Synteza układów złożonych**
- **Synteza typów**
- **Konstrukcje niesyntezowalne**

- „*A VHDL Synthesis primer*” J.Bhasker,
- „*VHDL A Logic Synthesis Approach*” D.Naylor, S.Jones,
- „*VHDL Coding and Logic Synthesis with SYNOPSIS*” W.F.Lee,
- „*Reuse Methodology Manual*” M.Keating, P.Bricaud,
- „*Synthesis and Simulation Design Guide*” (*Xilinx manual*)
- „*Xilinx Synthesis Technology (XST) User Guide*” (*Xilinx manual*)
- „*Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL*” M.Zwoliński

# Synteza i implementacja Projekt CPLD/FPGA Xilinx


 
# Synteza i implementacja Projekt w środowisku Active-HDL



# Synteza i implementacja Projekt w środowisku Active-HDL: *Design Flow*


Zewnętrzne  
narzędzia  
do syntezy  
i implementacji

Graficzny *shell*  
po wybraniu opcji:

*Tools/Preferences/  
Environment/Flows/  
Integrated Tools*

oraz

*View/Flow*

 


```
architecture behavioral of AND_gate is
begin
  process (A, B)                      -- bramka AND syntezowana
  begin
    if A = '1' and B = '1' then
      X <= '1';
    else
      X <= '0';
    end if;
  end behavioral;
```

```
architecture inferred of AND_gate is
begin                                -- bramka AND implikowana
  X <= A and B;                     -- z biblioteki elementów
end inferred;                         -- presyntezowanych
```

**Operatory** and or xor not nor nand xnor  
**implikowane** : + - \* / = /= > >= < <= ...
 
```
architecture behavioral of TRI_STATE_buffer is
begin
  process (A, OE)
  begin
    if OE = '1' then
      X <= A;
    else
      X <= 'Z';
    end if;
  end behavioral;
```



```
architecture inferred of TRI_STATE_buffer is
begin
  X <= A when OE = '1' else 'Z';
end inferred;
```

```

architecture concurrent of PRIORITY_encoder is
begin
  code <= "0001" when sel(0) = '1' else
    "0010" when sel(1) = '1' else
    "0100" when sel(2) = '1' else
    "1000" when sel(3) = '1' else
    "0000";
end concurrent;


```

$$c_0 = s_0$$

$$c_1 = \bar{s}_0 s_1$$


$$c_2 = \bar{s}_0 \bar{s}_1 s_2$$
 
$$c_3 = \bar{s}_0 \bar{s}_1 \bar{s}_2 s_3$$



 **Uwaga na funktory logiczne realizowane przy pomocy LUT !**

```
architecture behavioral of PRIORITY_encoder is
begin
  process (A, B, C)
  begin
    if A = '1' then          -- A: sygnał przychodzący
      X <= '1';             -- z dużym opóźnieniem
    elsif B = '1' then
      X <= '0';
    elsif C = '1' then
      X <= '1';
    else
      X <= '0';
    end if;
  end behavioral;
```



**Uwaga na funktry logiczne realizowane przy pomocy LUT !**

**Obiekt - sygnał lub zmienna - może być reprezentowany jako:**

- **przerzutnik**  
(element pamięciowy wyzwalany zboczem)
- **zatrzask**  
(element pamięciowy wyzwalany poziomem)
- **przewód**  
(element kombinacyjny)



```
if C = 1 and
  C'event
then
  Q <= A;
end if;
```

**sygnał Q:**  
przerzutnik

```
if C = 1 then
  Q <= A;
else
  -- do nothing
end if;
```

**sygnał Q:**  
zatrzask

```
if C = 1 then
  Q <= A;
else
  Q <= B;
end if;
```

**sygnał Q:**  
multiplekser

## Proces zawierający listę wrażliwości:

```
process (CLK)
begin
    if CLK = '1' and CLK'event then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

--*rising edge*

## Proces zawierający klauzulę wait:

```
process
begin
    wait until not CLK = '1' and CLK'event;
    Q <= D;
end process;
```

--*falling edge*

## Nie należy łączyć detekcji zbocza z innymi warunkami:


```
if CLK'event and CLK = '1' and CE = '1' then ...
```

## Współbieżne przypisanie warunkowe (niezalecane):

```
Q <= D when CLK'event and CLK = '1' ;
```
 
# Sprzętowa reprezentacja obiektów Przerzutnik z wejściem blokującym zegar

```
GATECLK <= IN1 and IN2 and CLK;  
process (GATECLK)  
begin  
    if GATECLK'event and GATECLK = '1' then  
        if LOAD = '1' then  
            OUT1 <= DATA;  
        end if;  
    end if;  
end process;
```




# Sprzętowa reprezentacja obiektów

## Przerzutnik z wejściem blokującym zegar

```

ENABLE <= IN1 and IN2 and LOAD;
process (CLK)
begin
  if CLOCK'event and CLOCK = '1' then
    if ENABLE = '1' then
      OUT1 <= DATA;
    end if;
  end if;
end process;

```

 

# Sprzętowa reprezentacja obiektów Konstrukcje implikujące Set / Reset

```
process(CLK)
begin
    if CLK and CLK'event then
        if SET = '1' then          -- SET synchroniczny
            Q <= '1';
        else
            Q <= D;
        end if;
    end if;
end process;

process(CLK, RESET)           -- RESET w sensitivity list!
begin
    if RESET = '1' then        -- RESET asynchroniczny
        Q <= '0';
    elsif CLK and CLK'event then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

## Proces zawierający listę wrażliwości:

```
process (CLK, D)          -- list of all signals...
begin                      -- ...used in the process
    if CLK = '1' then      -- active high
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

## Współbieżne przypisanie warunkowe (niezalecane):

```
Y <= D when CLK = '1';
```

```
process (A, B, C, SEL)
begin
    if SEL = "00" then
        Y <= A;
    elsif SEL = "01" then
        Y <= B;
    elsif SEL = "10" then
        Y <= C;
    end if;
end process;
```

### Problem:

implikacja zatrzasku na skutek niepełnej specyfikacji wartości (dla **SEL = "11"** domyślnie przyjęta zostanie ostatnia wartość, co spowoduje konieczność zastosowania elementu pamięciowego).

```
process (A, B, C, SEL)
begin
    if SEL = "00" then
        Y <= A;
    elsif SEL = "01" then
        Y <= B;
    elsif SEL = "10" then
        Y <= C;
    elsif SEL = "11" then
        Y <= '0';
    end if;
end process;
```


### Rozwiązanie:

wyspecyfikowanie wszystkich możliwości (także w konstrukcji **case** – można tu użyć specyfikacji domyślnej przy pomocy klauzuli **when others**).

```

signal A,B,C,D: bit
...
NO_MEMORY: process (A,B,C)
  variable TMP: bit;
begin
  TMP := A and B;
  D <= TMP or C;
end process;

```

 

**Synteza TMP : przewód**

```

signal A,B,C: bit
...
IS_IT_LATCH: process (A,B,C)
  variable TMP: bit;
begin
  C <= TMP and B;
  TMP := A or C;
end process;


```

**Synteza TMP : zatrzask ?!**

```

signal Qaux: ...
FFx2: process (clk)
begin
...
  Qaux <= D;
  Q <= Qaux;
end process;

```

 


**Synteza : 2 przerzutniki**

```

FFx1: process (clk)
  variable Qaux: ...
begin
...
  Qaux := D;
  Q <= Qaux;
end process;

```

 

**Synteza : 1 przerzutnik**






```
entity logical_ops is
    port (a, b, c, d: in bit; m: out bit);
end logical_ops;
```

```
architecture example of logical_ops is
    signal e: bit;
begin
    m <= (a and b) or e;
    e <= c xor d;
end example;
```

---

```
entity logical_bit is
    port (a, b: in bit_vector (0 to 3);
          m: out bit_vector (0 to 3));
end logical_bit
```
     
```
architecture example of logical_bit is
begin
    m <= a and b;
end example;
```



# Synteza układów złożonych



## Operatory relacji

```
entity relational_equ is
  port (a, b: in bit_vector (0 to 3);
        m: out boolean);
end relational_equ;
```

```
architecture example of relational_equ is
begin
  m <= a = b;
end example;
```

```
entity relational_mag is
  port (a, b: in integer range 0 to 15;
        m: out boolean);
end relational_mag;
```
  
```
architecture example of relational_mag is
begin
  m <= a >= b;
end example;
```



```


package example_arithmetic is
    type small_int is range 0 to 7;
end example_arithmetic;
use work.example_arithmetic.all;

entity arith is
port (a, b: in small_int;
        m: out small_int);
end arith;

architecture example of arith is
begin
    m <= a + b;
end example;

```

" + "

 


**Uwaga na hard-makra sumatorów (i mnożarek!!)**

## VHDL - wyrażenia sekwencyjne (*sequential*)

- warunkowe (*conditional signal assignment*): `if ...`
- decyzyjne (*selected signal assignment*): `case ...`
 
## VHDL - wyrażenia współbieżne (*concurrent*)

- warunkowe (*conditional signal assignment*): `when ...`
- decyzyjne (*selected signal assignment*): `with ...`




## Synteza układów złożonych Sekwencyjne instrukcje wyboru: if

```
entity control_stmts is
port (a, b, c: in boolean;
      m: out boolean);
end control_stmts;

architecture example of control_stmts is
begin
  process (a, b, c)
    variable n: boolean;
    begin
      if a then
        n := b;
      else
        n := c;
      end if;
      m <= n;
    end process;
  end example;
```


if

 
 
## Synteza układów złożonych Sekwencyjne instrukcje wyboru: **case**

```
entity control_stmts is
port (sel: in bit_vector (0 to 1); a,b,c,d: in bit;
      m: out bit);
end control_stmts;
```

```
architecture example of control_stmts is      case
begin
  process (sel,a,b,c,d)
  begin
    case sel is
      when b"00"  => m <= c;
      when b"01"  => m <= d;
      when b"10"  => m <= a;
      when others => m <= b;
    end case;
  end process;
end example;
```



## Synteza układów złożonych Współbieżne instrukcje wyboru: **when** / **with**

```
entity control_stmts is
    port (a, b, c: in boolean; m: out boolean);
end control_stmts;
architecture example of control_stmts is
begin
    m <= b when a else c;
end example;
```


---

```
entity control_stmts is
    port (sel: in bit_vector(0 to 1); a,b,c,d: in bit; m: out bit);
end control_stmts;
architecture example of control_stmts is
begin
    with sel select
        m <= c when b"00",
        m <= d when b"01",
        m <= a when b"10",
        m <= b when others;
end example;
```

```
entity loop_stmt is
port (a: bit_vector (0 to 3);
      m: out bit_vector (0 to 3));
end loop_stmt;
```

 **Nie ma konieczności deklarowania indeksu i !**

```
architecture example of loop_stmt is
begin
process (a)
variable b: bit;
begin
  b := '1';
  for i in 0 to 3 loop
    b := a(3-i) and b;
    m(i) <= b;
  end loop;
end process;
end example;
```



```

entity subprograms is
port (a: bit_vector (0 to 2);
      m: out bit_vector (0 to 2));
end subprograms;


architecture example of subprograms is

function simple (w, x, y: bit) return bit is
begin
  return (w and x) or y;
end;

begin
  process (a)
  begin
    m(0) <= simple(a(0), a(1), a(2));
    m(1) <= simple(a(2), a(0), a(1));
    m(2) <= simple(a(1), a(2), a(0));
  end process;
end example;

```

### subprogram

 

## Sekwencyjny (*shift register*):

- z operatorem połączenia (&)

```
shreg <= shreg (6 downto 0) & SI;
```

- z pętlą for...loop

```
for i in 0 to 6 loop
    shreg(i+1) <= shreg(i);
end loop;
shreg(0) <= SI;
```

- z operatorami przesuwu (sll, srl, ...)

## Kombinacyjny (*barrel shifter*):

- z operatorami przesuwu (sll, srl, ...)

```
with SEL select
    SO <= DI when "00",
    DI sll 1 when "01",
    DI sll 2 when "10",
    DI sll 3 when others;
```

- z operatorem połączenia (&)

- implikowane (*inferred*) lub podstawiane (*instantiated*)
- implementowane jako rozproszone lub blokowe  
(w zależności od rozmiaru, szybkości i zajętego obszaru)
- synchroniczne (ew. z asynchronicznym odczytem – rozproszone)
- RAM (także inicjalizowane) lub ROM
- wykorzystywane także dla logiki kombinacyjnej i FSM

Method	Advantages	Disadvantages
Inference	<ul style="list-style-type: none"><li>• Most generic way to incorporate RAMs into the design, allowing easy/automatic design migration from one FPGA family to another</li><li>• FAST simulation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Requires specific coding styles</li><li>• Not all RAM modes are supported</li><li>• Gives you the least control over implementation</li></ul>
CORE Generator software	Gives more control over the RAM creation	<ul style="list-style-type: none"><li>• May complicate design migration from one FPGA family to another</li><li>• Slower simulation comparing to Inference</li></ul>
Instantiation	Offers the most control over the implementation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limit and complicates design migration from one FPGA family to another</li><li>• Requires multiple instantiations to properly create the right RAM configuration</li></ul>

- **Typy i podtypy, które zawierają wartości ujemne w swojej definicji zakresu, kodowane są w kodzie uzupełnień do 2.**
- **Typy i podtypy, które zawierają tylko wartości dodatnie, kodowane są w naturalnym kodzie binarnym.**
- **Liczba użytych bitów zależy od największej dopuszczalnej wartości dla danego obiektu.**

-- ***binary encoding having 7 bits***

```
type int0 is range 0 to 100;  
type int1 is range 10 to 100;
```

-- ***2's complement encoding having 8 bits (including sign)***

```
type int2 is range -1 to 100;
```

-- ***binary encoding having 3 bits***

```
subtype int3 is int2 range 0 to 7;
```

```
type short is integer 0 to 255;
subtype shorter is short range 0 to 31;
subtype shortest is short range 0 to 15;

signal op1, op2, res1: shortest;
signal res2: shorter;
signal res3: short;
begin
    res1 <= op1 + op2;    -- truncate carry
    res2 <= op1 + op2;    -- use carry
    res3 <= op1 + op2;    -- use carry and zero extend
```

## Deklaracja:

```
type direction is (left, right, up, down);          -- two wires
type cpu_op is (execute, load, store);              -- two wires
                                         -- the encoding of 11 is a "don't care"

subtype mem_op is cpu_op range load to store;      -- two wires
                                         -- the encodings of 00 and 11 are "don't cares"

-- User Defined Encoding
attribute enum_encoding: string;
attribute enum_encoding of cpu_op: type is
  "001" &      -- execute
  "010" &      -- load
  "100";        -- store
```

## Jest syntezowana jako:




- Typy wyliczeniowe w procesie syntezy domyślnie kodowane są binarne. Do poszczególnych elementów (L) typu asygnowane są kolejne wartości, przy czym pierwszy od lewej otrzymuje wartość zero.
- Liczba elementów (N) obiektu reprezentującego typ wyliczeniowy będzie najmniejszą z możliwych liczb, spełniającą warunek:  $L \leq 2^N$
- Typy **bit** i **boolean** są syntezowane jako „wire”
- Typ **character** jest syntezowany jako  $8 \times$  „wire”
 
### Zalecany, bo:

- duża liczba wartości (9), reprezentujących większość rzeczywistych stanów w układach cyfrowych,
- automatyczna inicjalizacja do wartości 'U' – zmusza projektanta do zainicjowania projektu *ex plicite*. Nie należy omijać tej cechy przez inicjalizację sygnałów i zmiennych w momencie ich deklaracji – rezultatem takiego postępowania może być otrzymanie w wyniku syntezy układu, który nie daje się zainicjować!
- łatwa integracja z innymi modułami – np. typ **integer** może zostać zsyntezowany, ale przy symulacji będzie wymagał wykonywania czasochłonnych funkcji konwersji.
- **po syntezie i implementacji tylko typ std\_logic**

- *Auto*  
Najlepszy, dostosowany do automatu algorytm kodowania.
- *One-Hot*  
Zawsze włączony tylko jeden przerzutnik. Odpowiedni dla FPGA (duża liczba przerzutników) oraz optymalizacji prędkości i poboru mocy.
- *Compact*  
Minimalizuje liczbę przerzutników. Optymalny dla minimalizacji obszaru.
- *Sequential*  
Identyfikuje długie ścieżki i nadaje w nich kolejne wartości binarne.
- *Gray*  
Zawsze tylko jedna zmienna zmienia swoją wartość. Właściwy dla automatów o długich ścieżkach bez odgałęzień. Minimalizuje hazardы i szpilki.
- *Johnson*  
Podobnie jak Gray.
- *User*  
Sposób definiowany przez użytkownika przy pomocy typu wyliczeniowego.
- *Speed1*  
Optymalizowany dla szybkości działania. Liczba rejestrów zależna od konkretnego automatu, ale zwykle większa niż liczba stanów.



- **klauzule czasowe:**
  - przypisań (**after**, **transport**, **inertial**)
  - **wait for**
- **zmiennoprzecinkowe typy danych (**real**)**
- **operacje na plikach – ograniczone:**
  - **read**: inicializacja pamięci z pliku
  - **write**: debugowanie

Ciąg dalszy  
nastąpi...

