



Kierunek Elektronika, III rok
Projektowanie Systemów Cyfrowych


Praktyka projektowania




Program wykładu


- **Metastabilność**
- **Reżimy czasowe**
- **Styl projektowania**
- **Styl kodowania**

 - „A VHDL Synthesis primer” J.Bhasker,**
- „VHDL A Logic Synthesis Approach” D.Naylor, S.Jones,**
- „VHDL Coding and Logic Synthesis with SYNOPSIS”**
W.F.Lee,
- „Reuse Methodology Manual” M.Keating, P.Bricaud,**
- „Synthesis and Simulation Design Guide” (Xilinx manual)**
- „Xilinx Synthesis Technology (XST) User Guide”**
(Xilinx manual)



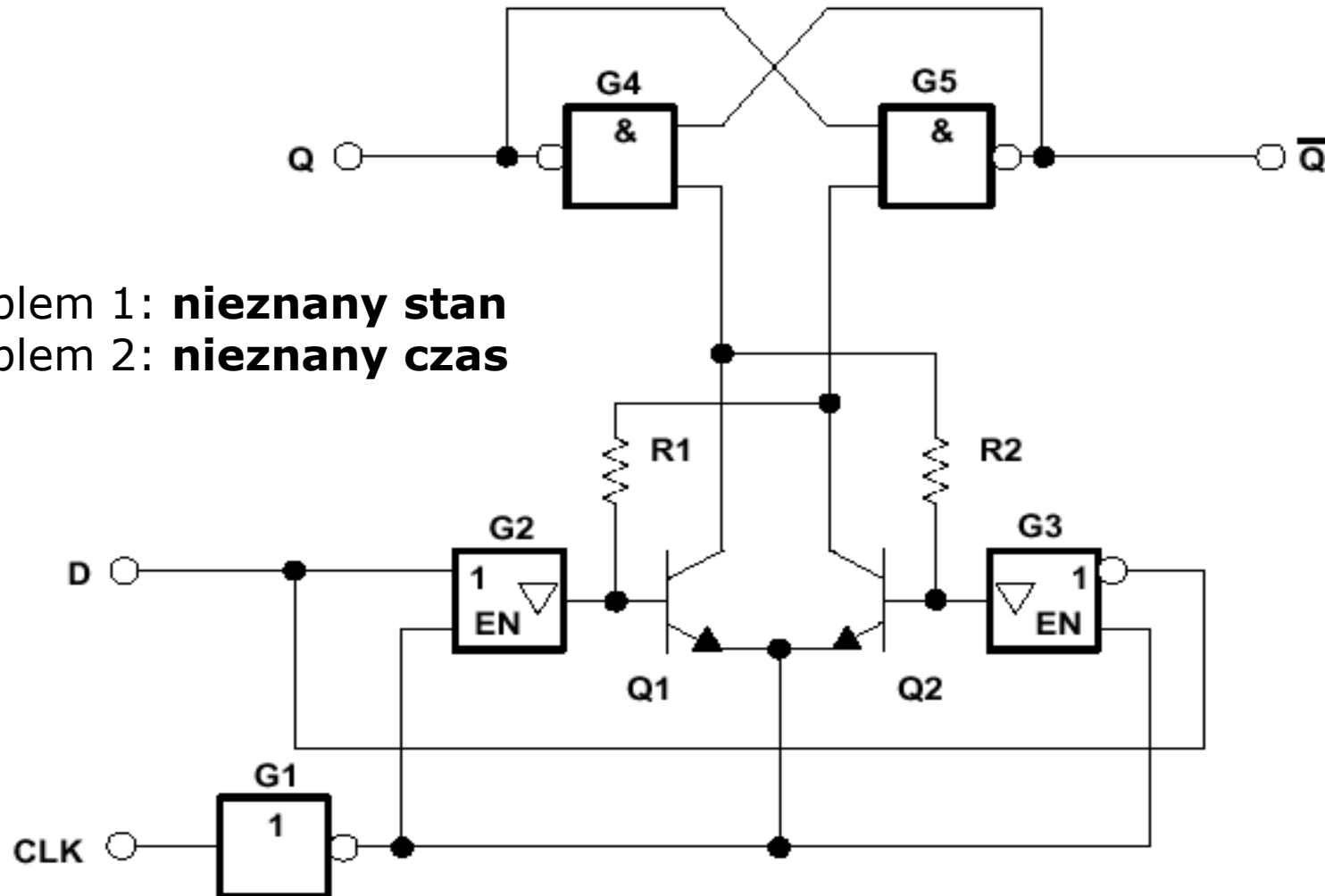
- Problem 1: **nieznany stan**
- Problem 2: **nieznany czas**



 

$$MTBF = \frac{1}{f_{in} \cdot f_{clk} \cdot T_d}$$

 $T_d = 10 \dots 150 \text{ps}$
(critical time window)



Na przykład dla:


$$f_{in} = 1 \text{Hz}$$

$$f_{clk} = 1 \text{MHz}$$


$$T_d = 30 \text{ps}$$


$$MTBF = 33,3 \text{s}$$

 XC2VP4 Metastable Recovery
~300MHz Clock, 50MHz Data




 
Metastable Progress
2002 vs 1996
~100MHz Clock, 1 MHz Data



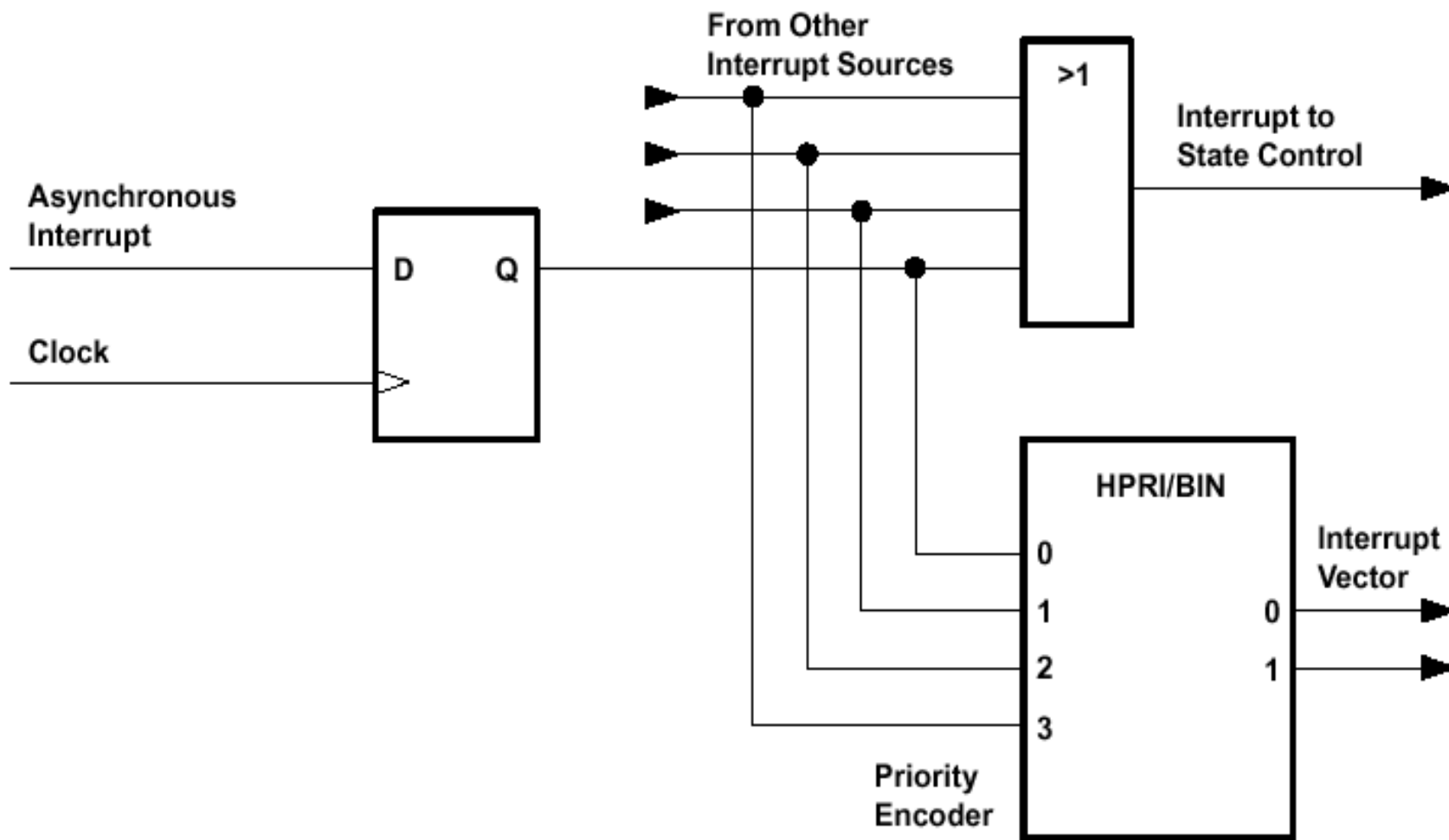

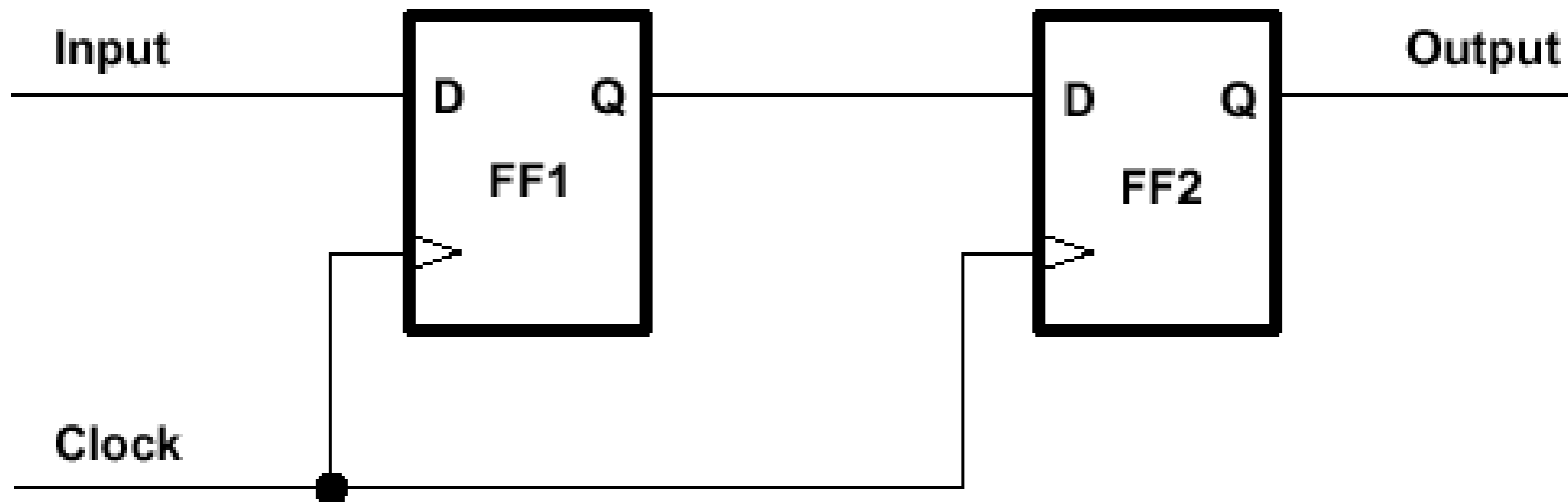- **Nowsze rodziny układów cyfrowych**
minimalizacja czasów T_d (szybkość) oraz T_s i T_h (powtarzalność)
- **Synchronizator**
1+ przerzutników – minimalizacja prawdopodobieństwa





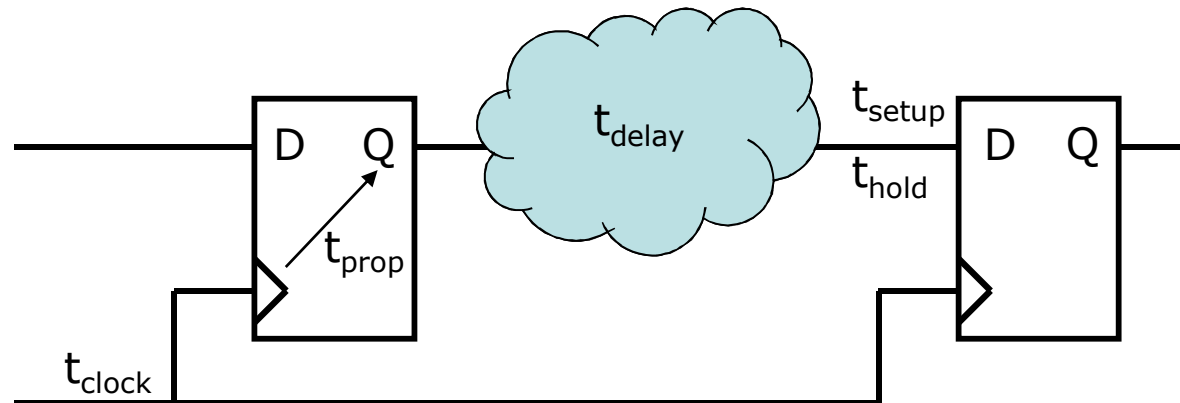



$$t_{prop} + t_{delay} < t_{clock} - t_{setup}$$

$$t_{prop} + t_{delay} > t_{hold}$$



zła optymalizacja

  

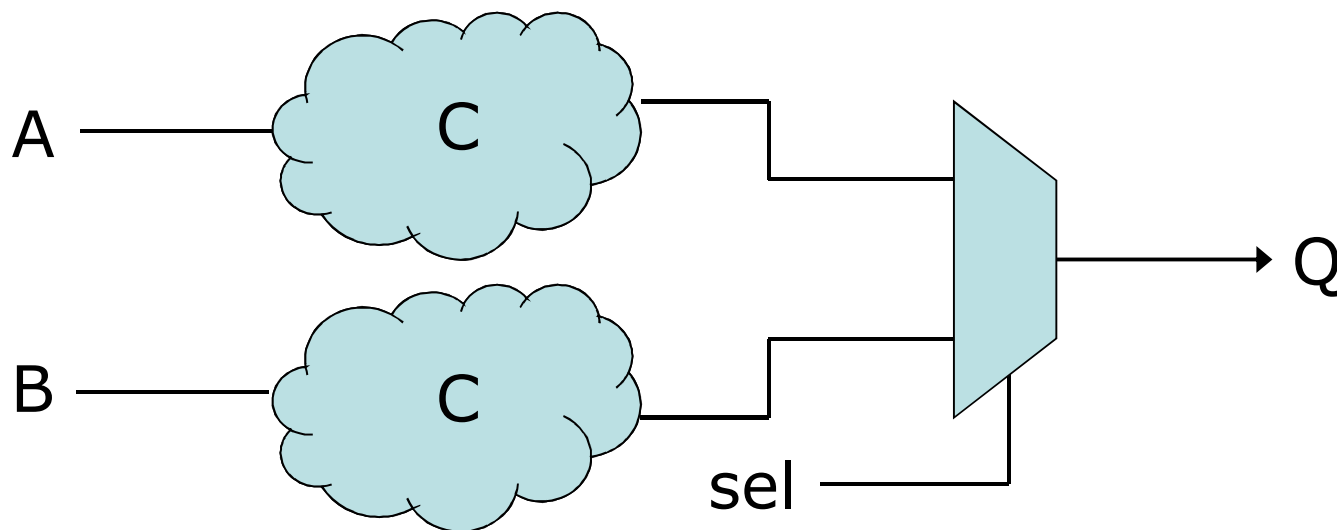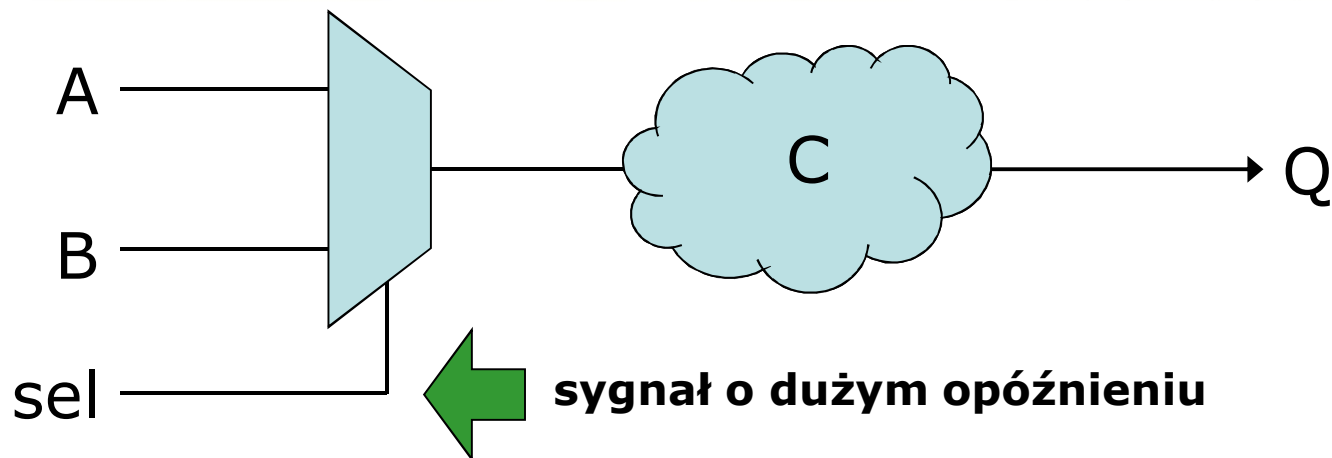Reżimy czasowe Duplikacja logiki przed selekcją




  
Reżimy czasowe Równoważenie logiki między stopniami



- ścieżki asynchroniczne
- ścieżki wielocyklowe

} informować narzędzie do syntezy !

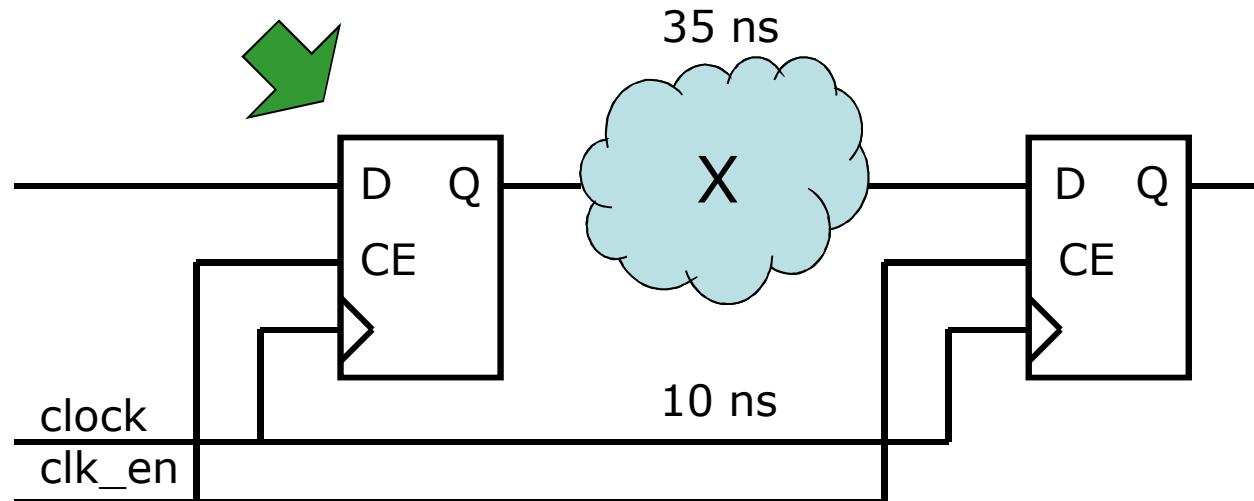

 


Modelowa struktura projektu:

- Jeden sygnał zegarowy
- Wszystkie przerzutniki wyzwalane tym samym zboczem

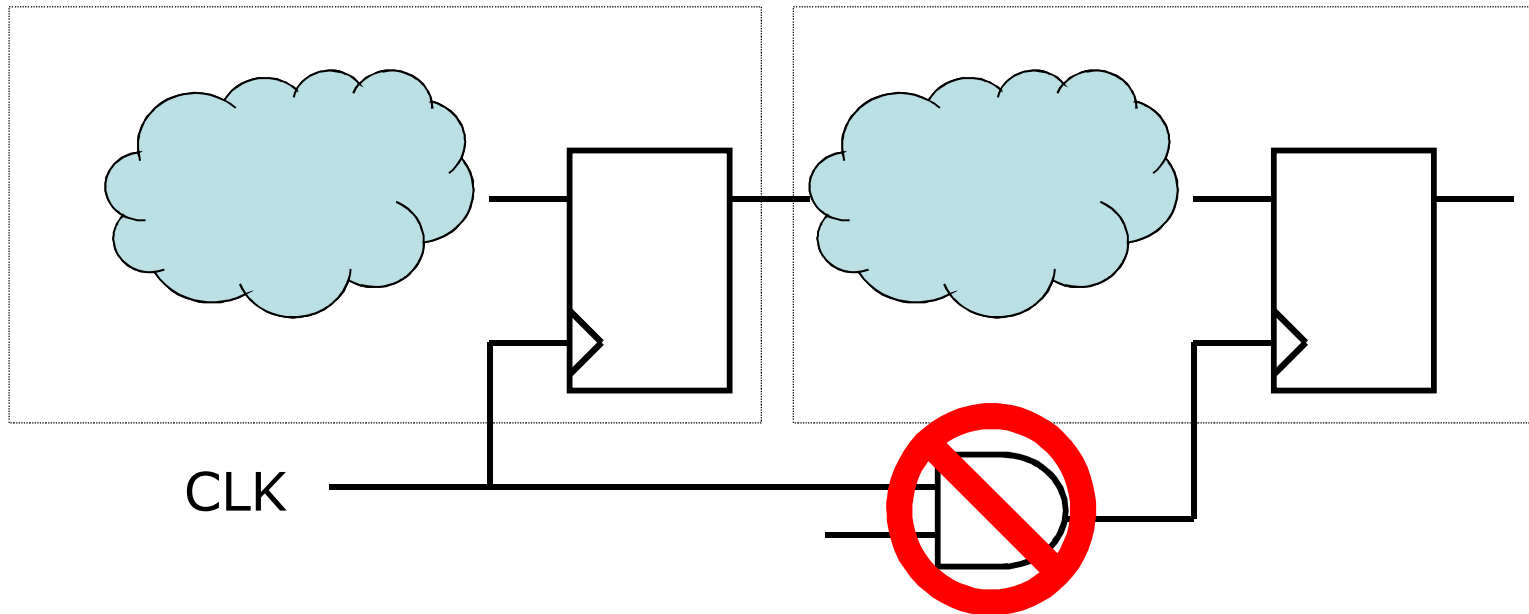Problemy przy dwóch aktywnych zboczach:


- Zależność od współczynnika wypełnienia (tolerancja na zmiany współczynnika wypełnienia w dokumentacji projektu!)
- Problemy z testowaniem ścieżką brzegową (JTAG 1149)




Asynchroniczne kluczowanie zegara - same problemy!
(niewykorzystanie zasobów dystrybucji sygnałów zegarowych,
problemy z testowaniem, gorsze parametry czasowe, hazardy itp.)

Rozwiązanie – stosowanie wejść CE – kodowanie przez warunek:




```
if ce = '1' po klauzuli if clk'event and clk = '1'.
```

  Nie należy stosować wewnątrz (asynchronicznie!) generowanych sygnałów zegarowych.



   Należy natomiast projektować układy synchroniczne (w razie konieczności używać kilka sygnałów zegarowych w fazie – patrz: PLL/DLL).



1. Rejestry wyjściowe dla sygnałów
2. Odpowiedni podział modułów logiki kombinacyjnej
3. Podział na bloki z uwagi na wymaganą szybkość działania (*speed versus area optimisation*)
4. Rozdzielenie bloków logiki asynchronicznej (jeśli już muszą być) od synchronicznej
5. Odpowiednie rozwiązania dla modułów realizujących funkcje arytmetyczne
6. Unikanie „*multicycle paths*” – czyli ścieżek sygnałów, które odchodzą od reguły „jednego okresu”
7. Eliminacja *glue logic* na *top level* – nieoptymalna minimalizacja



Struktura

- Jednolita struktura projektów
- Użycie zmiennych systemowych w ścieżkach do projektów
- Użycie przyrostków w nazwach plików dla określenia ich zawartości (np.: `_tb`, `_beh`, `_struct`, `_rtl`, `_synt`, `_impl` itp.)

Komentarze

- Nagłówek każdego pliku (skryptu też) zawiera: nazwę pliku, autora, opis funkcji, datę utworzenia, historię modyfikacji
- Komentarz opisuje intencje projektanta, a nie zachowanie się kodu
- Kasowanie złego kodu (zamiast zamiany na komentarz)

Układ

- Wcięcia na min. 3 spacje
- Jedna operacja na jedną linię kodu



Układ c.d.

- Limit długości linii (przeniesienie logiczne!)
- Użycie tabulatorów np. w klauzuli *port* deklaracji *entity*

Składnia

- Grupowanie często używanych operacji w podprogramy
- Używanie pętli i tablic
- Minimalizowanie liczby poziomów zagnieżdżenia instrukcji warunkowych

Kapitalizacja

- Nie dodawać znaczenia przez *uppercase* w narzędziach *case-insensitive*
- Zamiast tego używać przedrostków i przyrostków dla nazw
- Używać *underscore* zamiast *uppercase* dla oddzielania słów
- Używać *uppercase* tylko dla stałych (ew. typów)



Identyfikatory

- Używać znaczących nazw (min. 5 znaków)
- Nazywać obiekty stosownie do ich funkcji, a nie typu
- Nie wykorzystywać ograniczenia zakresu działania obiektów
- Wykorzystywać stałe symboliczne (nie „magiczne”)

Język VHDL

- Parametryzacja kodu (szerokość magistral, atrybuty np.: `left)
- W każdym pliku źródłowym tylko jedna jednostka projektowa: (*entity + architecture, configuration, package*)
- Deklaracja portów w porządku interfejsów, a nie ich kierunku
- Etykiety dla instrukcji współbieżnych (*process!*) oraz *end*
- Nie tworzyć zbyt wielu podtypów (*range* zamiast *subtype*)
- Nie używać trybu *buffer* (sprzężenia zwrotne lokalne)
- Nie używać przypisań *guarded* i sygnału *guard*



- Używać nazwy *clk* dla sygnałów zegarowych i *rst* dla sygnałów kasowania
- Nie zmieniać nazwy tego samego sygnału w poszczególnych blokach projektowanego systemu
- Zaznaczać poziom aktywności sygnału, np. sygnały aktywne stanem niskim kończyć: „_n”
- Używać porządku „*downto*” w obiektach wektorowych
- Standard VITAL IEEE1076.4: Nie używać „*underscore*” w nazwach entity. Po syntezie jest on używany w pliku SDF.
- Konwencje nazw deklaracji *architecture*:
`architecture rtl of my_syn_model is`
dla symulacji po syntezie lub:
`architecture sim of my_behave_model is`
dla symulacji behawioranej.
- W deklaracjach `port map` używać notacji specyfikacyjnej
- Stosować tylko typ *std_logic*



Dziękuję za uwagę!

