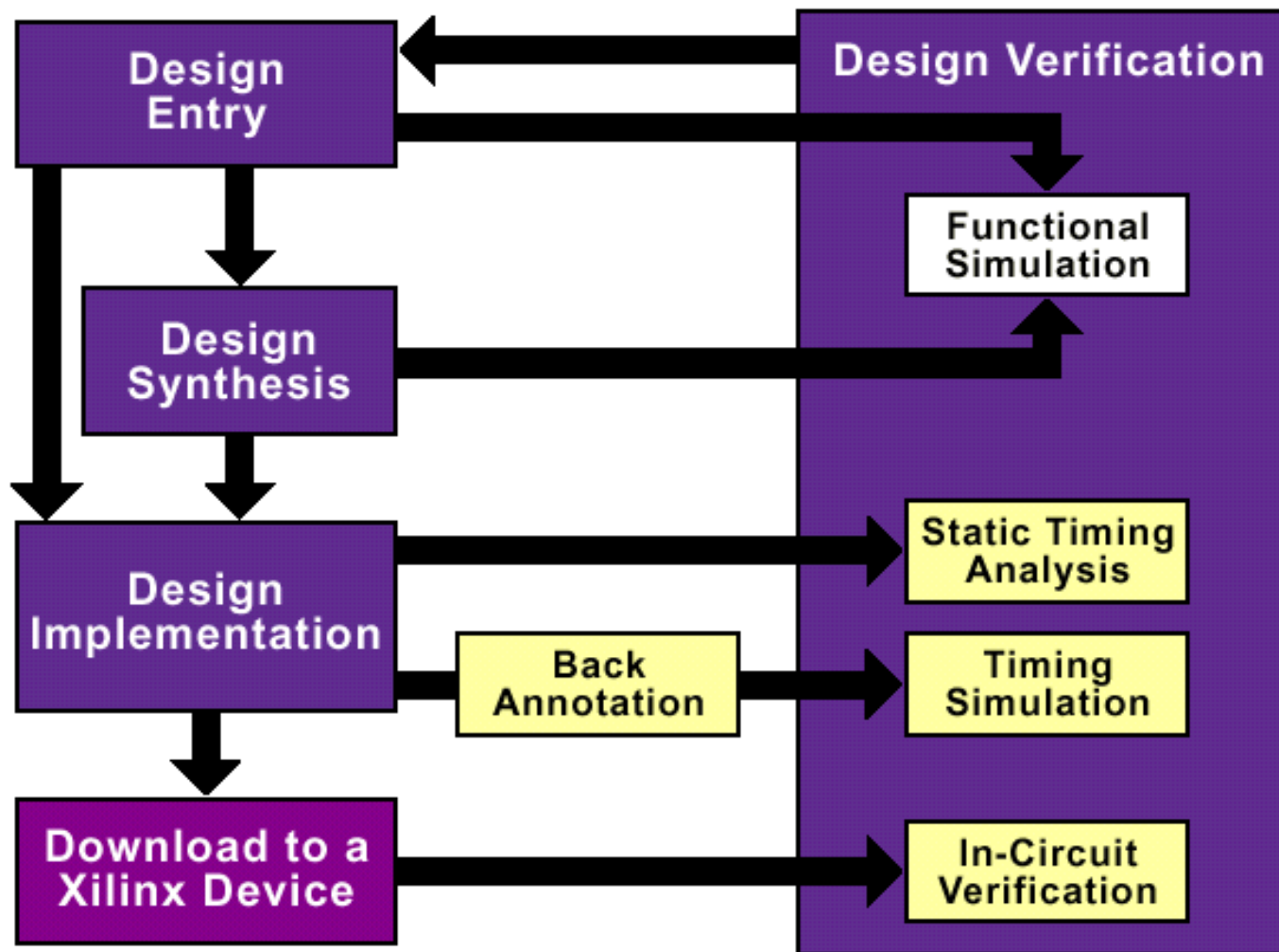





Kierunek Elektronika, III rok
Projektowanie Systemów Cyfrowych

Synteza logiczna

- **Wstęp do syntezy**
- **Synteza elementów podstawowych**
- **Sprzętowa reprezentacja obiektów**
- **Modelowanie układów kombinacyjnych i sekwencyjnych**
- **Synteza układów złożonych**
- **Konstrukcje niesyntezywalne**



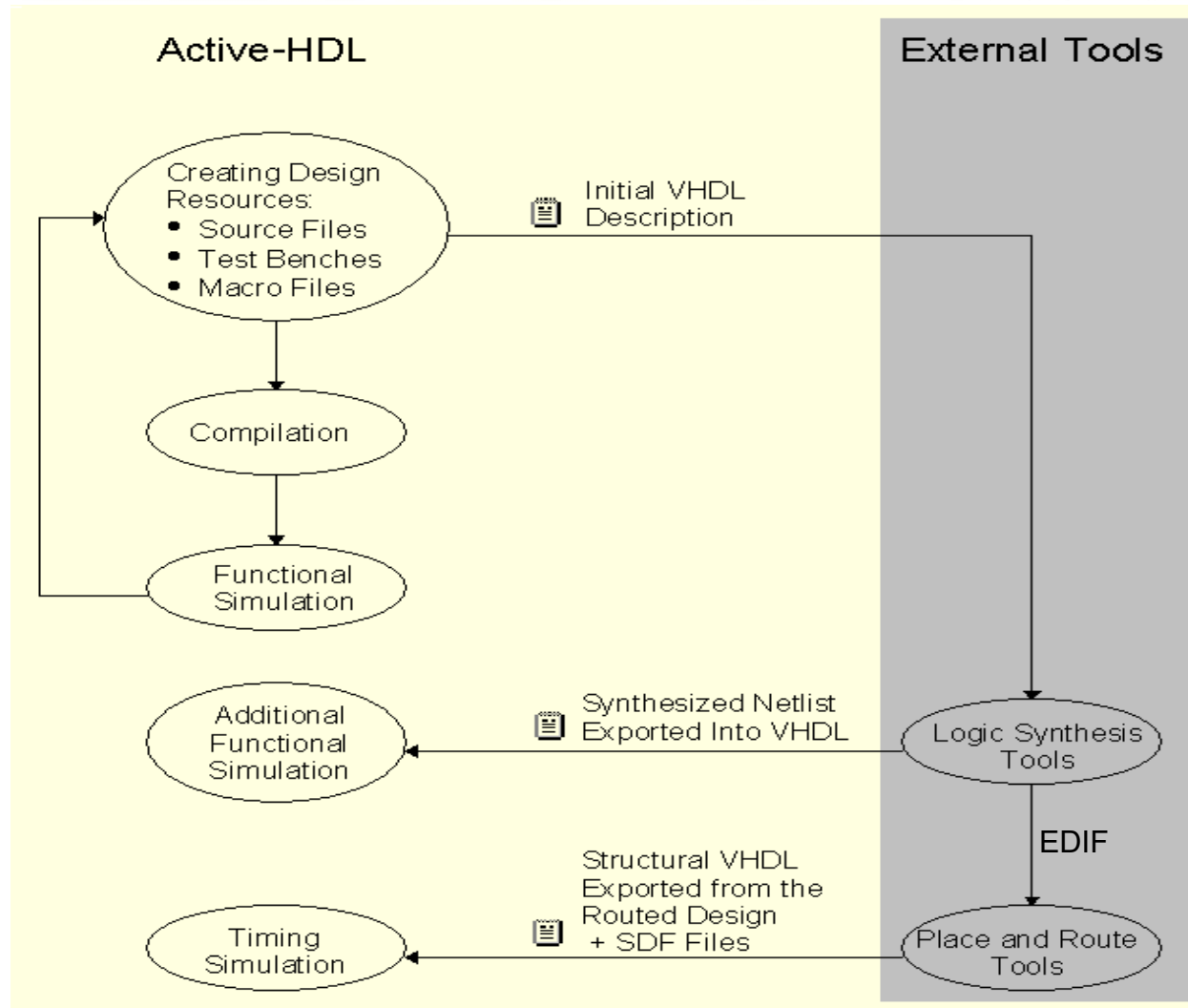Synteza i implementacja Projekt w środowisku Active-HDL




Zewnętrzne narzędzia do syntezy i implementacji

Graficzny *shell* po wybraniu opcji:

Tools/Preferences/Environment/Flows/Integrated Tools

oraz

View/Flow

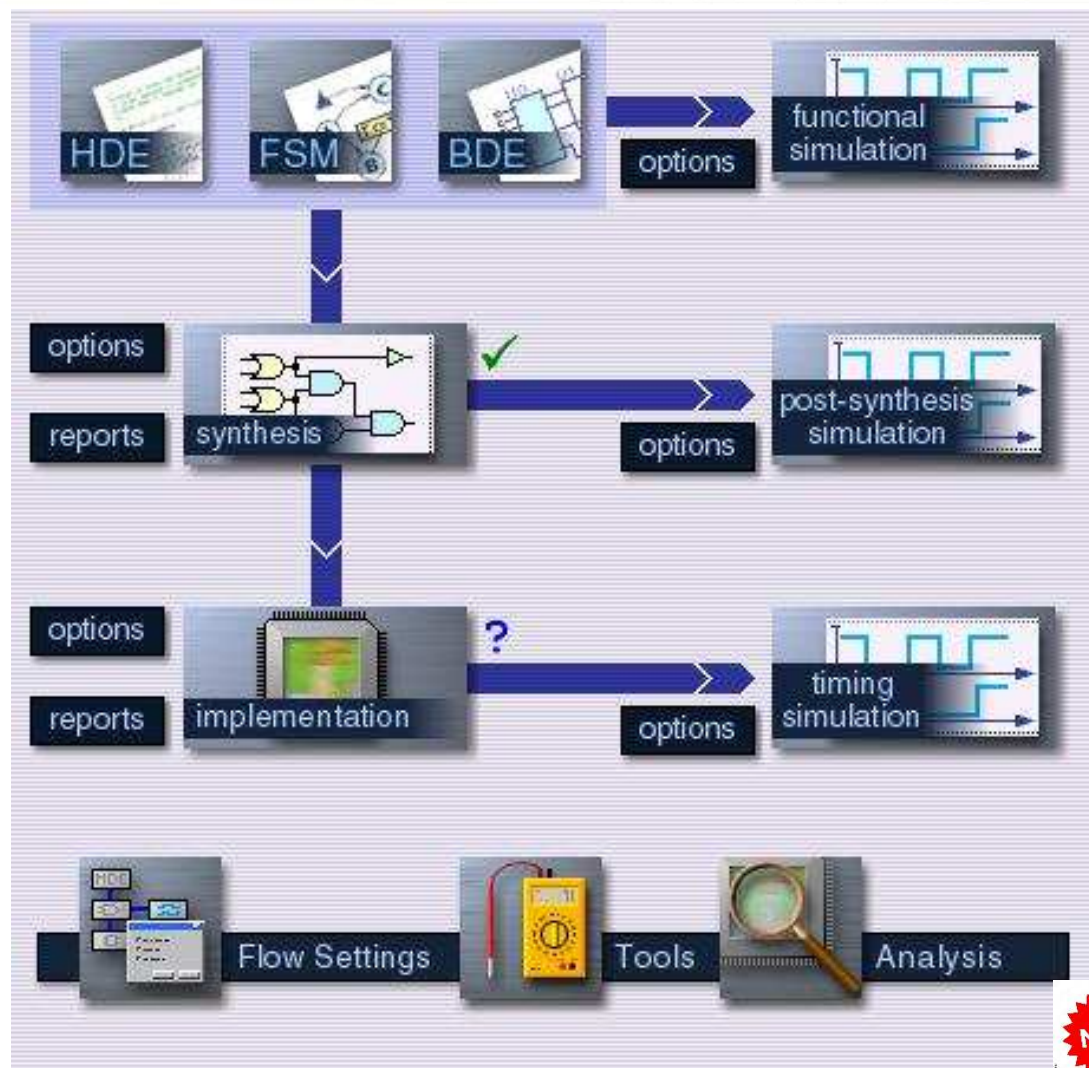



Synteza elementów podstawowych Komponenty syntezywane, wywodzone i podstawiane

```
module synthesized_AND (A, B, X)
  always @(A, B)
    if ((A == 1) & (B == 1))
      X = 1;
    else
      X = 0; // bramka AND syntezywana
```

```
module inferred_AND (A, B, X)
  assign X = A & B; // bramka AND wywiedziona
                  // z biblioteki elementów
                  // presyntezywanych
```

```
module instantiated_AND (A, B, X)
  AND2 GATE_INST // bramka AND podstawiona
  (.out(X), .i1(A), .i2(B)); // z Verilog primitives
```



Wywodzenie (*inferring*) komponentu polega na napisaniu ogólnego kodu HDL dla wykorzystania konkretnego, pożądanego zasobu, np. przerzutnika, pamięci czy mnożarki. Narzędzie do syntezy będzie wtedy próbowało wykorzystać zamierzony zasób na podstawie tego kodu HDL.


Główną zaletą wywodzenia jest przenośność kodu. Można sobie wyobrazić zbiór wielu komponentów napisanych w ten sposób, aby wspierać zarówno przenośność (aby łatwo korzystać z różnych dostawców czy producentów), jak i możliwość ponownego użycia – z racji bycia komponentami.

Główną wadą zaś jest to, że wywiedzenie nie zawsze jest możliwe. Bardziej skomplikowane zasoby, takie jak blok Ethernet MAC, nie będą możliwe do wywiedzenia przez narzędzie syntezy i muszą być tworzone poprzez podstawienie.



Podstawienie komponentu to użycie wstępnie zdefiniowanego szablonu instancji, udostępnionego w dokumentacji dostawcy lub utworzonego za pomocą kreatora graficznego w celu zaimplementowania jakiegoś konkretnego zasobu, np. pamięci.

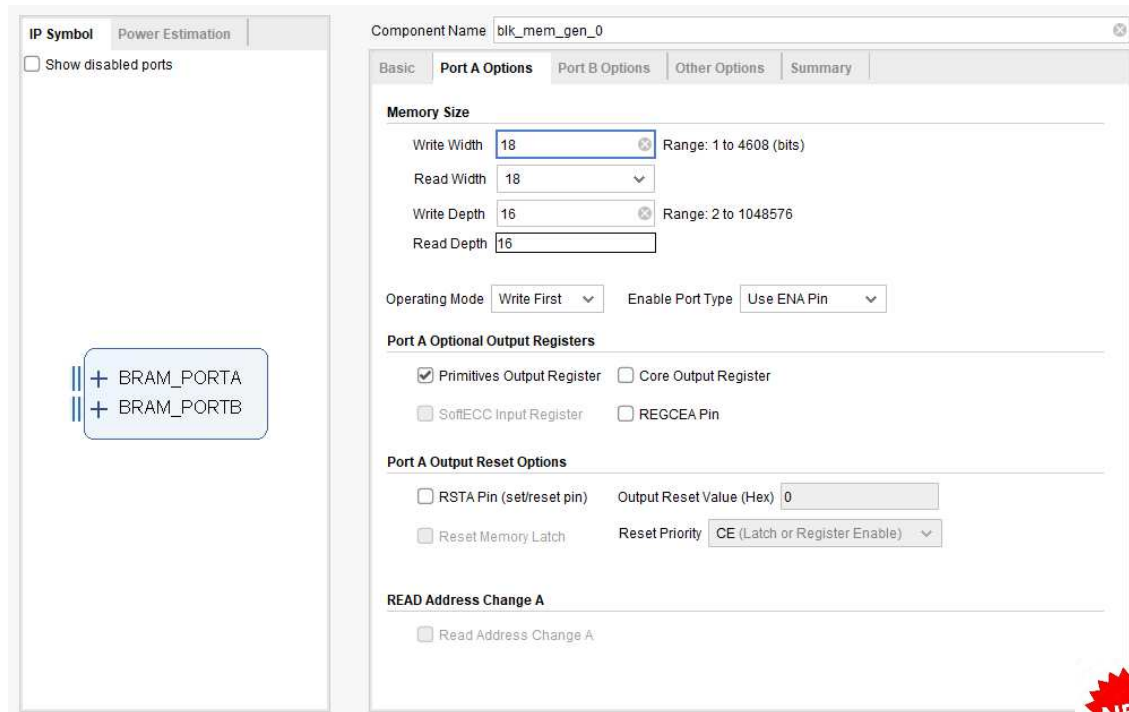Główną zaletą stosowania instancji komponentów jest to, że otrzymuje się dokładnie tę pożądaną wersję zasobu. Wadą korzystania z instancji komponentów jest natomiast to, że jest się ograniczonym do pracy w ramach interfejsów zdefiniowanych przez dostawcę, co nie jest podejściem przenośnym.



Obiekt – sieć albo zmienna - może być reprezentowany jako:

- **przerzutnik**
(element pamięciowy wyzwalany zboczem)
- **zatrzask**
(element pamięciowy wyzwalany poziomem)
- **funktor**
(element kombinacyjny)



```
always  
@ (posedge C)
```

```
// if (1)  
    Q <= D;  
// else  
//    Q <= Q;
```

**sygnał Q:
przerzutnik**

```
always  
@ (G,D)
```

```
    if (G == 1)  
        Q <= D;  
// else  
//    Q <= Q;
```

**sygnał Q:
zatrzask**

```
always  
@ (A,B,S)
```

```
    if (S == 0)  
        Q = A;  
    else  
        Q = B;
```

**sygnał Q:
multiplekser**



Przerzutnik – w sensitivity list tylko sygnały aktywne zbochem

```
always @ (posedge CLK)                \\ sync CLR=1
  if (CLR) Q <= 0;
  else Q <= D;
```

```
always @ (posedge CLK, posedge CLR)   \\ async CLR=1
  if (CLR) Q <= 0;
  else Q <= D;
```

```
always @ (posedge CLK, negedge SET)   \\ async SET=0
  if (!SET) Q <= 1;
  else Q <= D;
```



Zatrząsk – w sensitivity list tylko sygnały aktywne poziomem

```
always @ (GATE, CLR, D)           \\ List complete
    if (CLR)    Q <= 0;
    else if (GATE) Q <= D;
```

Z tego zapisu synteza prawidłowo wyprowadzi zatrząsk, a wyniki symulacji przed i po syntezie będą zgodne.

```
always @ (GATE, CLR)             \\ List not complete
    if (CLR)    Q <= 0;
    else if (GATE) Q <= D;
```

Z tego zapisu synteza prawidłowo wyprowadzi zatrząsk, **ale** wyniki symulacji przed i po syntezie **nie** będą zgodne.

```
always @ (*)...                  \\ Default list
```

Z tego zapisu synteza prawidłowo wyprowadzi zatrząsk, a wyniki symulacji przed i po syntezie będą zgodne.



```
always @ (posedge CLK, RST) // <= mixed event controls
  if (CLR)
    Q <= 0;
  else
    Q <= D;
```

[Synth 8-434] Mixed level sensitive and edge triggered event controls are not supported for synthesis.

Założmy, że chcemy stworzyć przerzutnik taktowany **zbochem narastającym** zegara (**CLK**), z **asynchronicznym** resetem (**RST**), aktywnym **stanem wysokim**. Zaczniemy więc budować pożądane zachowania. Pierwszym, jakie potrzebujemy, jest zmiana wyjścia (**Q**) adekwatnie do stanu wejścia (**D**), możliwa za każdym razem, kiedy wystąpi narastające zbocze zegara:

```
always @ (posedge CLK)
  Q <= D;
```



Teraz dodajmy reset:

```
always @ (posedge CLK)
    if (RST) Q <= 0 ;
    else     Q <= D ;
```

Kiedy blok *always* jest wykonywany, co zachodzi, gdy spełniony jest warunek **posedge CLK**, to jeśli stan resetu jest wysoki, wyjście zostanie skasowane. W przeciwnym razie zostanie ono ustawione adekwatnie do stanu wejścia. Mamy więc zamodelowane zachowanie się resetu. Jednak dzieje się to tylko na narastającym zboczu zegara, więc jest to reset **synchroniczny**.

Aby uczynić go **asynchronicznym**, musimy wyzwolić wykonanie bloku *always* także wtedy, kiedy wystąpi zmiana stanu resetu. Mamy na to dwa sposoby: uwrażliwienie bloku *always* na stan lub na zbocze. Zobaczmy, jakie zachowanie się przerzutnika zostanie spowodowane przez uwrażliwienie na stan:



```
always @(posedge CLK or RST)
    if (RST) Q <= 0;
    else     Q <= D;
```

Gdy reset przyjmie wartość wysoką (narośnie), blok jest wykonywany bez względu na to, czy występuje zbocze zegara (a więc mamy zachowanie asynchroniczne !) Wyjście jest wtedy kasowane, ponieważ stan resetu jest wysoki.

Ale co się stanie, jeśli reset przyjmie wartość niską (opadnie)? Blok *always* zostanie wykonany ponownie ! Wyjście zostanie wtedy ustawione adekwatnie do wartości wejścia, ponieważ stan resetu jest niski i warunek nie jest spełniony ! To nie jest zachowanie, którego pożądamy - przerzutnik może zmienić swoje wyjście w odpowiedzi na wycofanie resetu !

Zobaczmy więc, jakie zachowanie się przerzutnika zostanie spowodowane przez uwrażliwienie na zbocze:



```
always @(posedge CLK or posedge RST)
    if (RST) Q <= 0;
    else     Q <= D;
```

Gdy reset przyjmie wartość wysoką (narośnie), blok jest wykonywany bez względu na to, czy występuje zbocze zegara (a więc tu też mamy zachowanie asynchroniczne !) Wyjście jest wtedy kasowane, ponieważ stan resetu jest wysoki.

Ale co się stanie, jeśli reset przyjmie wartość niską (opadnie)? Absolutnie nic. Wyjście zachowa swoją wartość uzyskaną w wyniku resetu. Wycofanie resetu nie spowoduje już zmiany stanu wyjścia przerzutnika.

Tak więc aby uzyskać asynchroniczny reset, musimy uwrażliwić blok *always* zarówno na zbocze zegara, jak i na zbocze resetu.



Przypisania blokujące i nieblokujące


Modelowanie układów kombinacyjnych i sekwencyjnych

```

always @ (*)
begin // blokujące
  b = a + 1;
  c = b * 2;
  d = c & 7;
  e = (d == 6);
end

```

 Modelowanie układów kombinacyjnych – tylko przypisania blokujące




Kaskada funkcji kombinacyjnych

```

always @ (posedge clk)
begin // nieblokujące
  b <= a;
  c <= b;
  d <= c;
  e <= d;
end

```

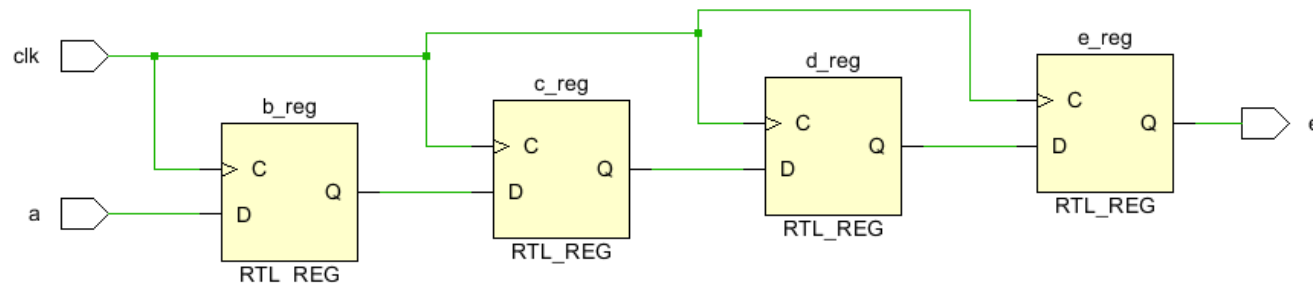Modelowanie układów sekwencyjnych – tylko przypisania nieblokujące




Przerzutniki pracujące synchronicznie – taktowane tym samym zegarem




```

 always @ (posedge CLK, posedge CLR)
  if (CLR)
    Q <= 0;  \\ nonblocking
  else
    Q <= D;  \\ nonblocking
  
```



po syntezie

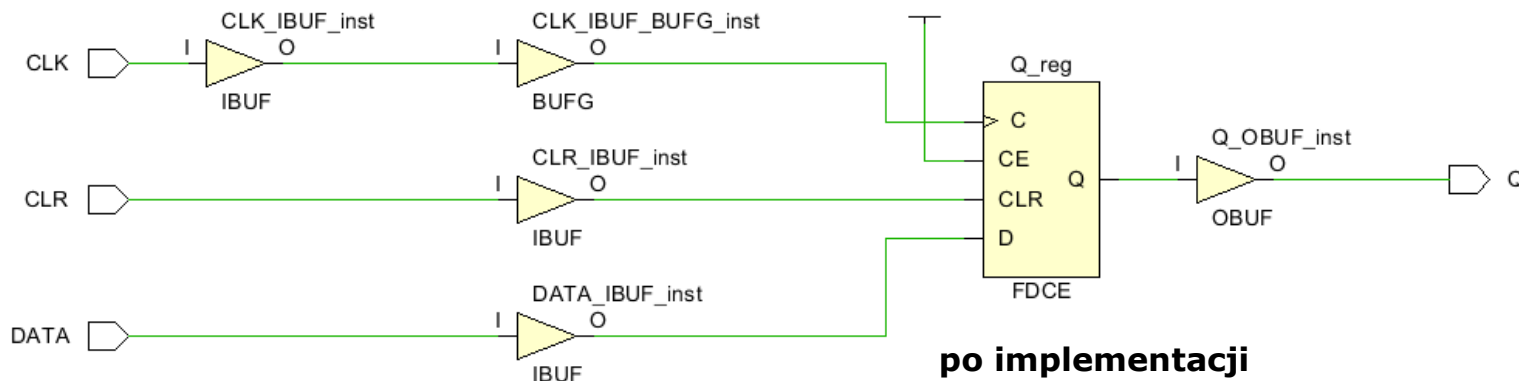


po implementacji




```

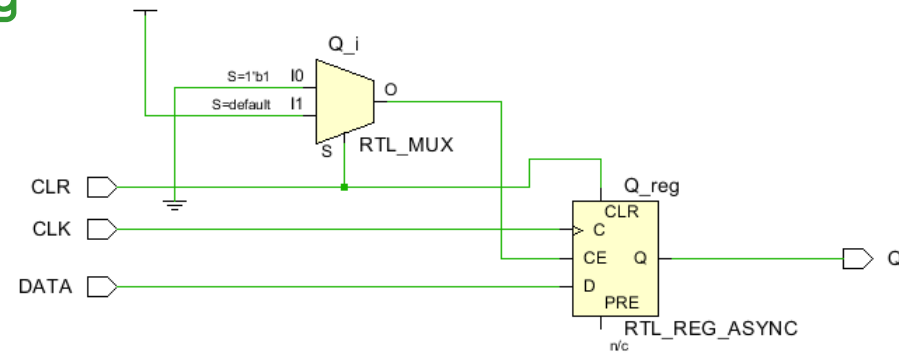always @ (posedge CLK, posedge CLR)
  if (CLR)
    Q <= 0;  \\ nonblocking
  else
    Q = D;  \\ blocking
  
```



po syntezie - ?

Cell Properties	
Q_i_1	
I0	O=!I0
0	1
1	0

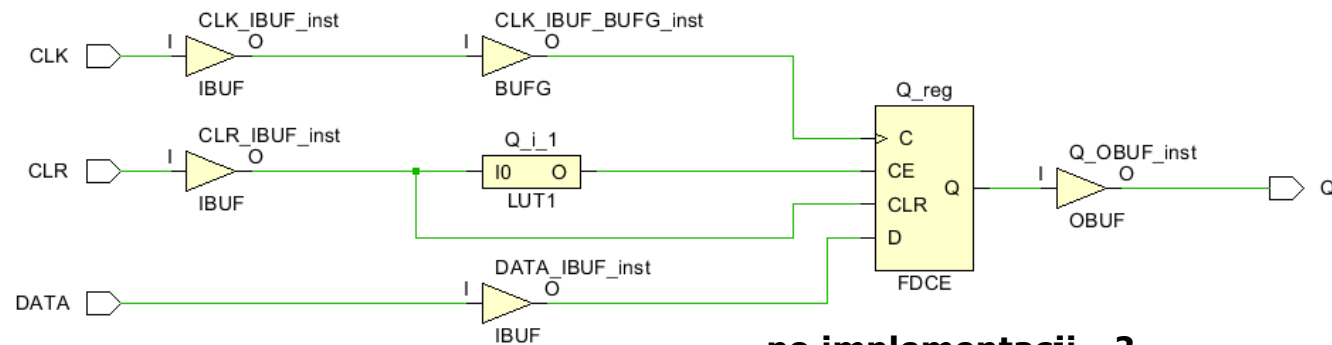


po implementacji - ?



```


always @ (posedge CLK, posedge CLR)
  if (CLR)
    Q = 0;  \\ blocking
  else
    Q <= D;  \\ nonblocking
  
```

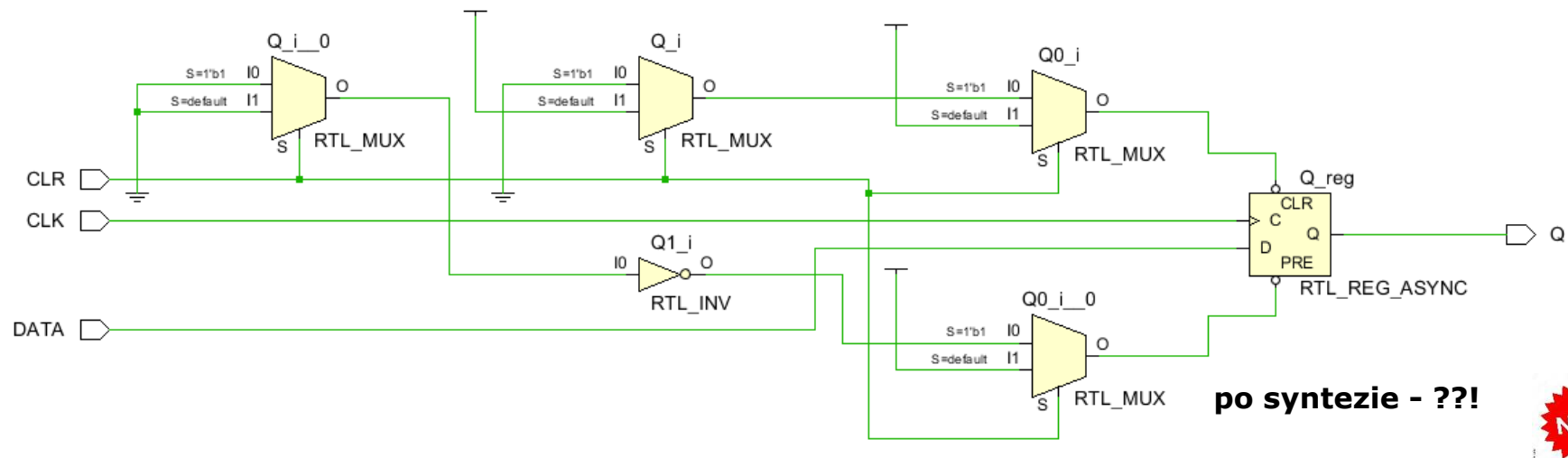WARNING: [Synth 8-5788] Register Q_reg in module (...) has both set and reset with same priority. This may cause simulation mismatches. Consider rewriting code.



```
assign GATECLK = IN1 & IN2 & CLK;
```

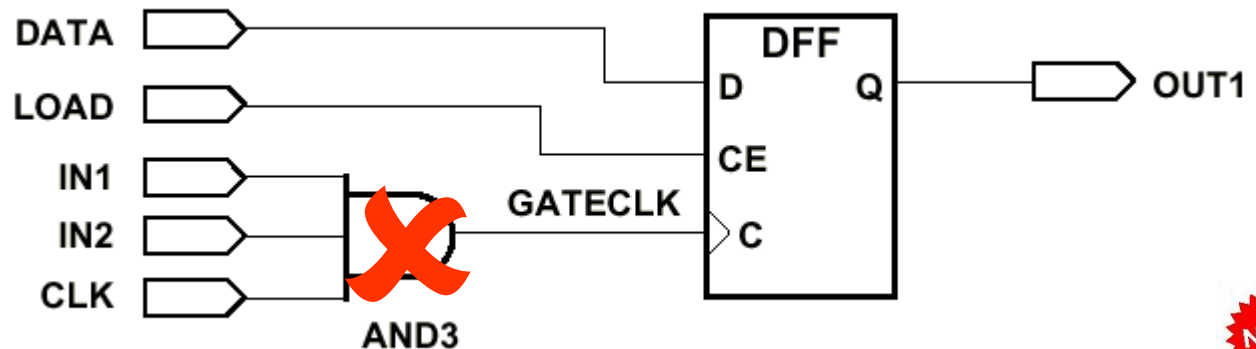
```
always (posedge GATECLK )  
  if (LOAD == 1)  
    OUT1 <= DATA;
```



Sprzętowa reprezentacja obiektów Przerzutnik z wejściem blokującym zegar

```
assign ENABLE = IN1 & IN2 & LOAD;
```
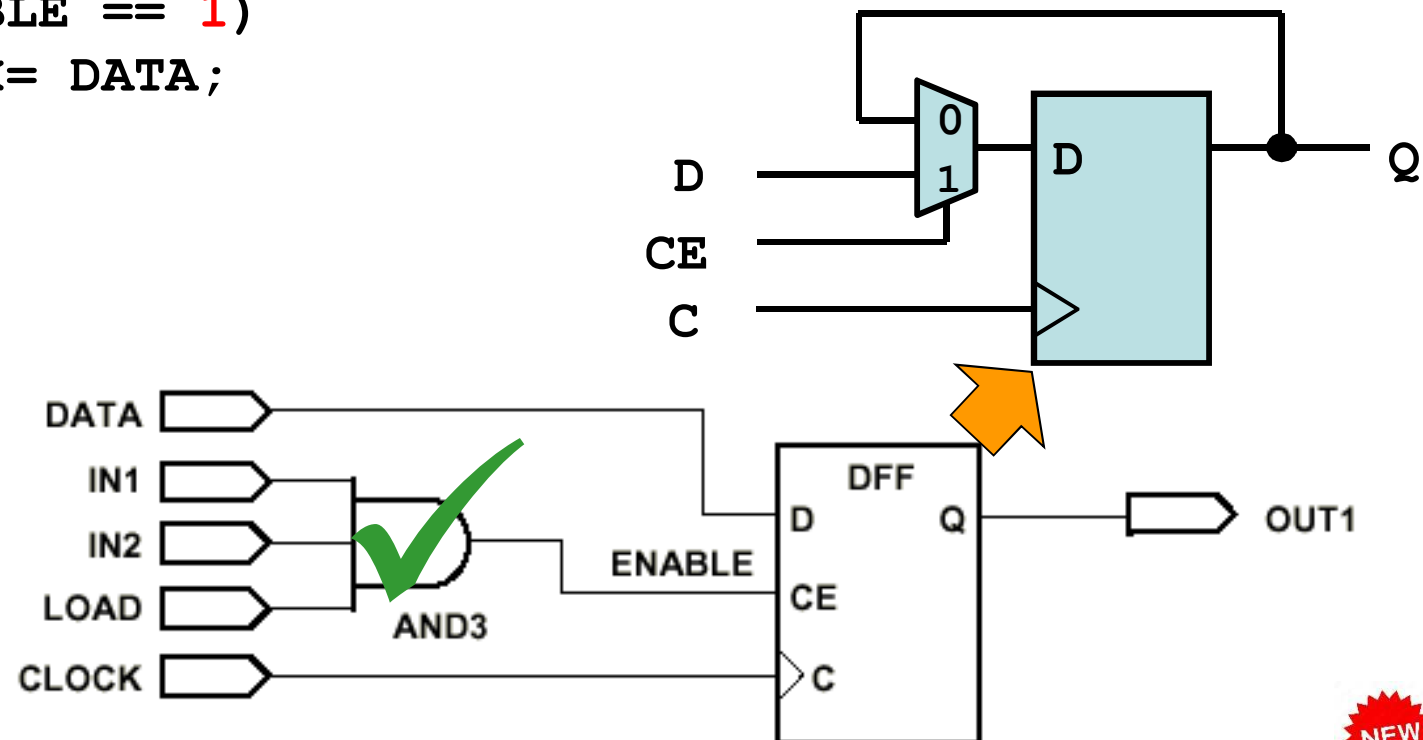
```
always (posedge CLK)  
  if (ENABLE == 1)  
    OUT1 <= DATA;
```



WARNING: [Synth 8-327] inferring latch for variable 'L_DAT_reg' - ???

Multiplexer 3:1

```
always (A, B, C, SEL)
  if (SEL == 2'b00)
    Y = A;
  else if (SEL == 2'b01)
    Y = B;
  else if (SEL == 2'b10)
    Y = C;
```

Problem:

implikacja zatrzasku na skutek niepełnej specyfikacji wartości (dla kombinacji **SEL = 2'b11** domyślnie przyjęta zostanie ostatnia wartość wyjścia, co spowoduje konieczność zastosowania elementu pamięciowego).

```
always (A, B, C, SEL)
  if (SEL == 2'b00)
    Y = A;
  else if (SEL == 2'b01)
    Y = B;
  else if (SEL == 2'b10)
    Y = C;
  else (SEL == 2'b11)
    Y <= 1'b0;
```

Rozwiązanie:


wyspecyfikowanie wszystkich możliwości (także w konstrukcji **case** – można tu użyć specyfikacji domyślnej przy pomocy klauzuli **default**).



Synteza układów złożonych

Operatory arytmetyczne – suma



```
assign X = A + B; //[5:0]
```

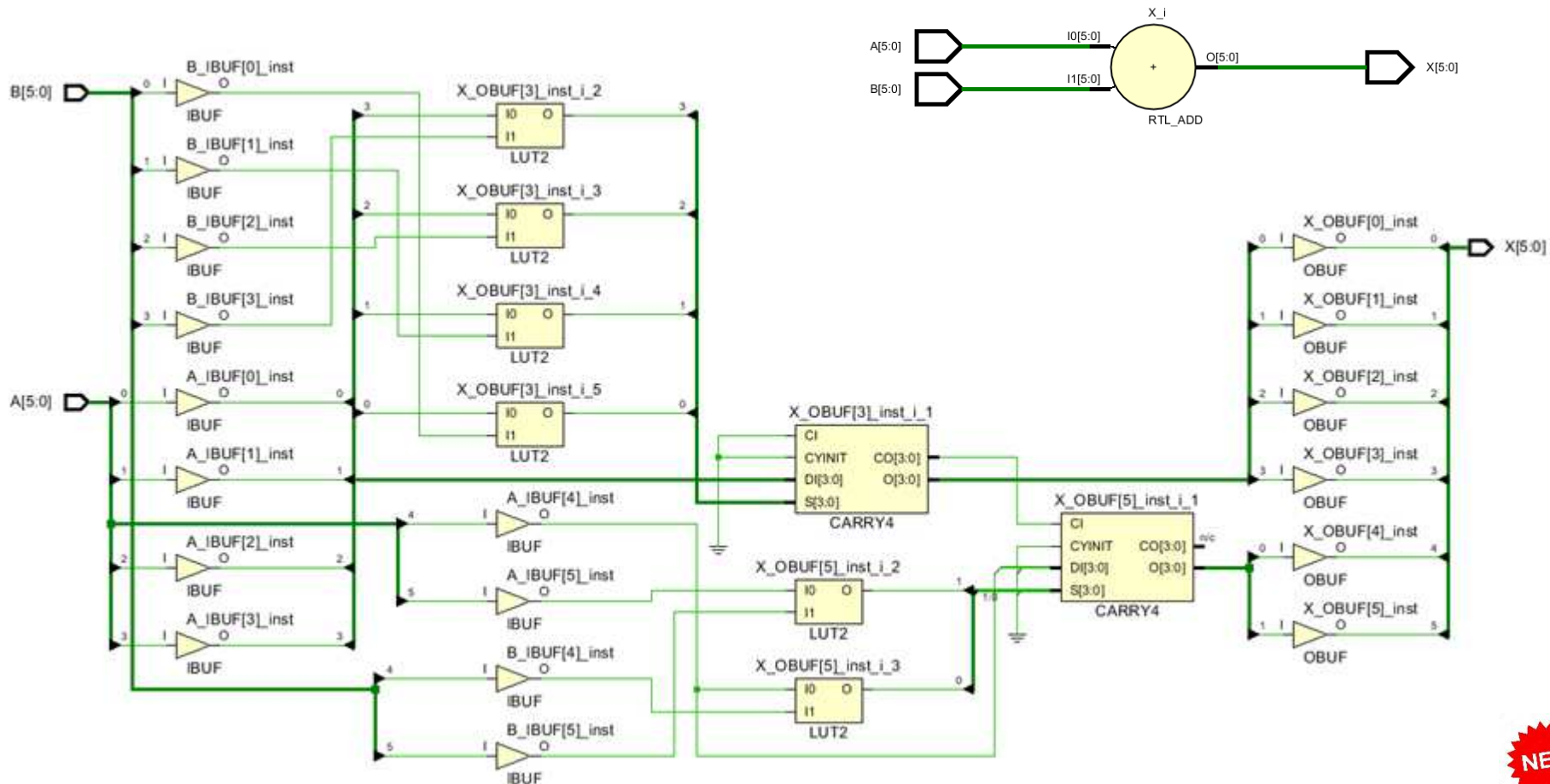

Synteza układów złożonych


Operatory arytmetyczne – iloczyn

```
assign X = A * B; // [15:0]
```

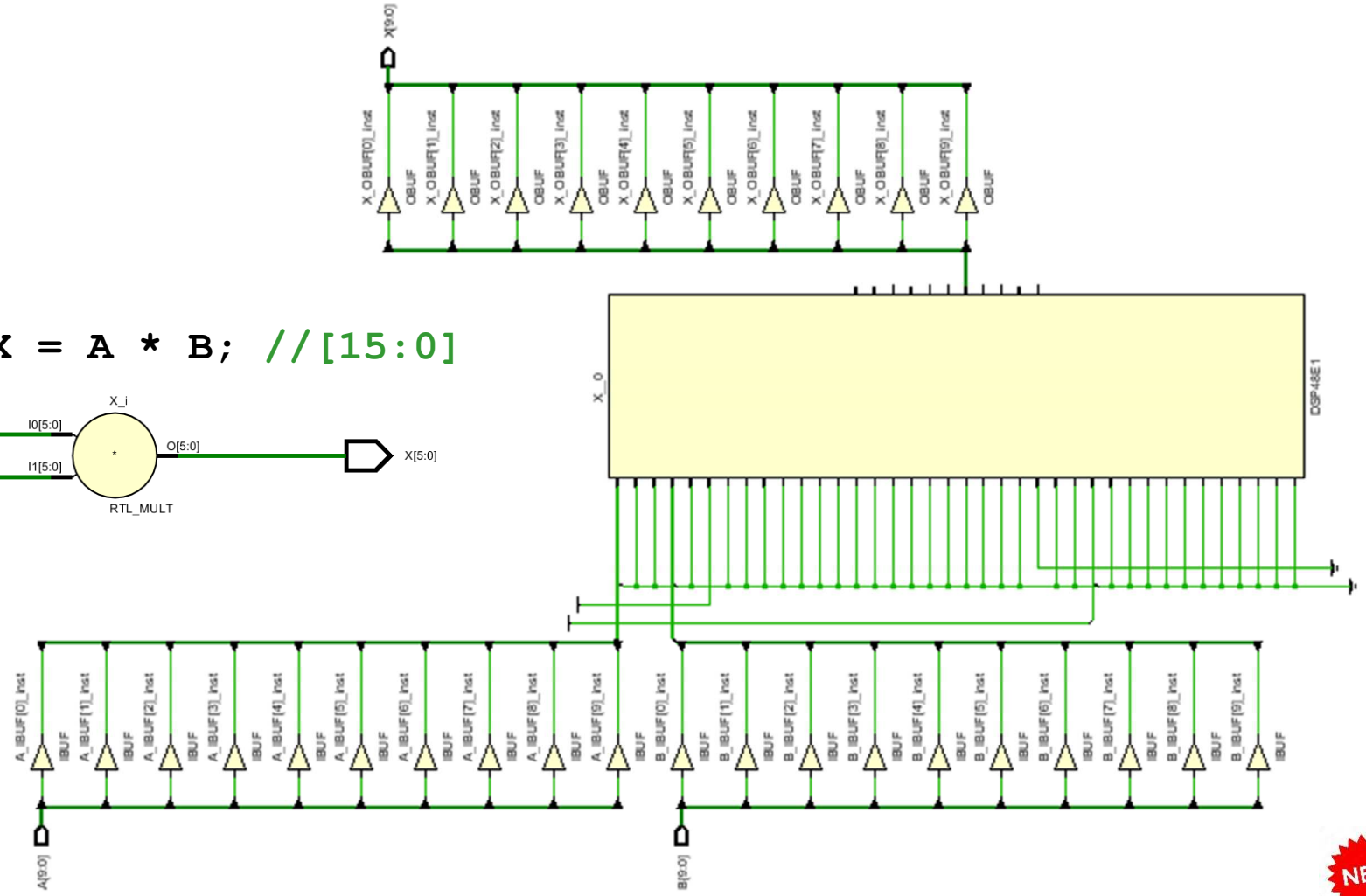 

Synteza układów złożonych

Instrukcja warunkowa `assign`

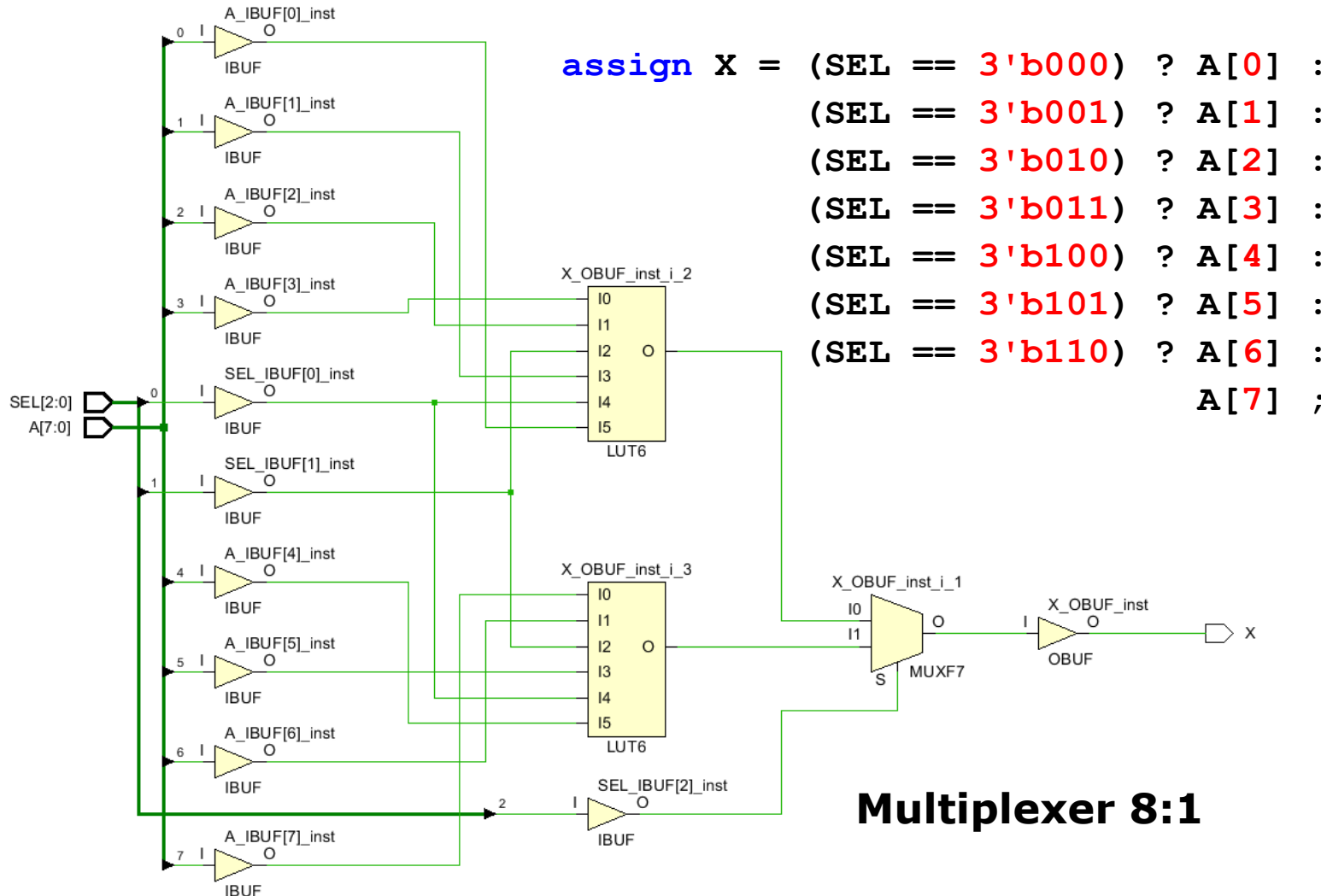

Cell Properties

X_OBUF_inst_i_2

15	14	13	12	11	10	O=I1 & I2 & I14
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0

Edit LUT Equation...


per Nets Cell Pins Truth Tr

Multiplexer 8:1



General Synthesis Generics/Defines Include Dirs Libraries

Directive	Default
Flatten Hierarchy	Rebuilt
Gated Clock Conversion	Off
FSM Extraction	Auto
Number of Global Clock Buffers	12
Fanout Limit	10000
Shift Register Minimum Size	3
Maximum Number of BRAMs	-1
Maximum Number of URAMs	-1
Maximum Number of DSPs	-1
Maximum Number of Cascaded BRAMs	-1
Maximum Number of Cascaded URAMs	-1
Cascade DSP	Auto
<input type="checkbox"/> Retiming	
<input type="checkbox"/> Disable LUT Combining	
<input type="checkbox"/> Disable Shift Register Extraction	
<input type="checkbox"/> Keep Equivalent Registers	
Resource Sharing	Auto

 

- Default
- Default
- RuntimeOptimized
- AreaOptimized_high
- AreaOptimized_medium
- AlternateRoutability
- AreaMapLargeShiftRegToBRAM
- AreaMultThresholdDSP
- FewerCarryChains

- Auto
- Off
- One Hot
- Sequential
- Johnson
- Gray
- Auto



- **Auto**
Najlepszy, dostosowany do automatu algorytm kodowania.
- **One-Hot**
Zawsze włączony tylko jeden przerzutnik. Odpowiedni dla FPGA (duża liczba przerzutników) oraz optymalizacji prędkości i poboru mocy.
- **Sequential**
Identyfikuje długie ścieżki i nadaje w nich kolejne wartości binarne.
- **Gray**
Zawsze tylko jedna zmienna zmienia swoją wartość. Właściwy dla automatów o długich ścieżkach bez odgałęzień. Minimalizuje hazardy i szpilki.
- **Johnson**
Podobnie jak Gray.



Ciąg dalszy
nastąpi...

