




Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, zaoczne, IV rok
**Projektowanie Systemów Cyfrowych
w Językach Opisu Sprzętu**


Synteza logiczna

- **Wstęp do syntezy**
- **Synteza elementów podstawowych**
- **Sprzętowa reprezentacja obiektów w VHDL**
- **Synteza układów złożonych**
- **Synteza typów**
- **Konstrukcje niesynteżowalne**

- *„A VHDL Synthesis primer” J.Bhasker,*
- *„VHDL A Logic Synthesis Approach” D.Naylor, S.Jones,*
- *„VHDL Coding and Logic Synthesis with SYNOPSIS”
W.F.Lee,*
- *„Reuse Methodology Manual” M.Keating, P.Bricaud,*
- *„Synthesis and Simulation Design Guide” (Xilinx manual)*
- *„Xilinx Synthesis Technology (XST) User Guide”
(Xilinx manual)*
- *„Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem
języka VHDL” M.Zwoliński*

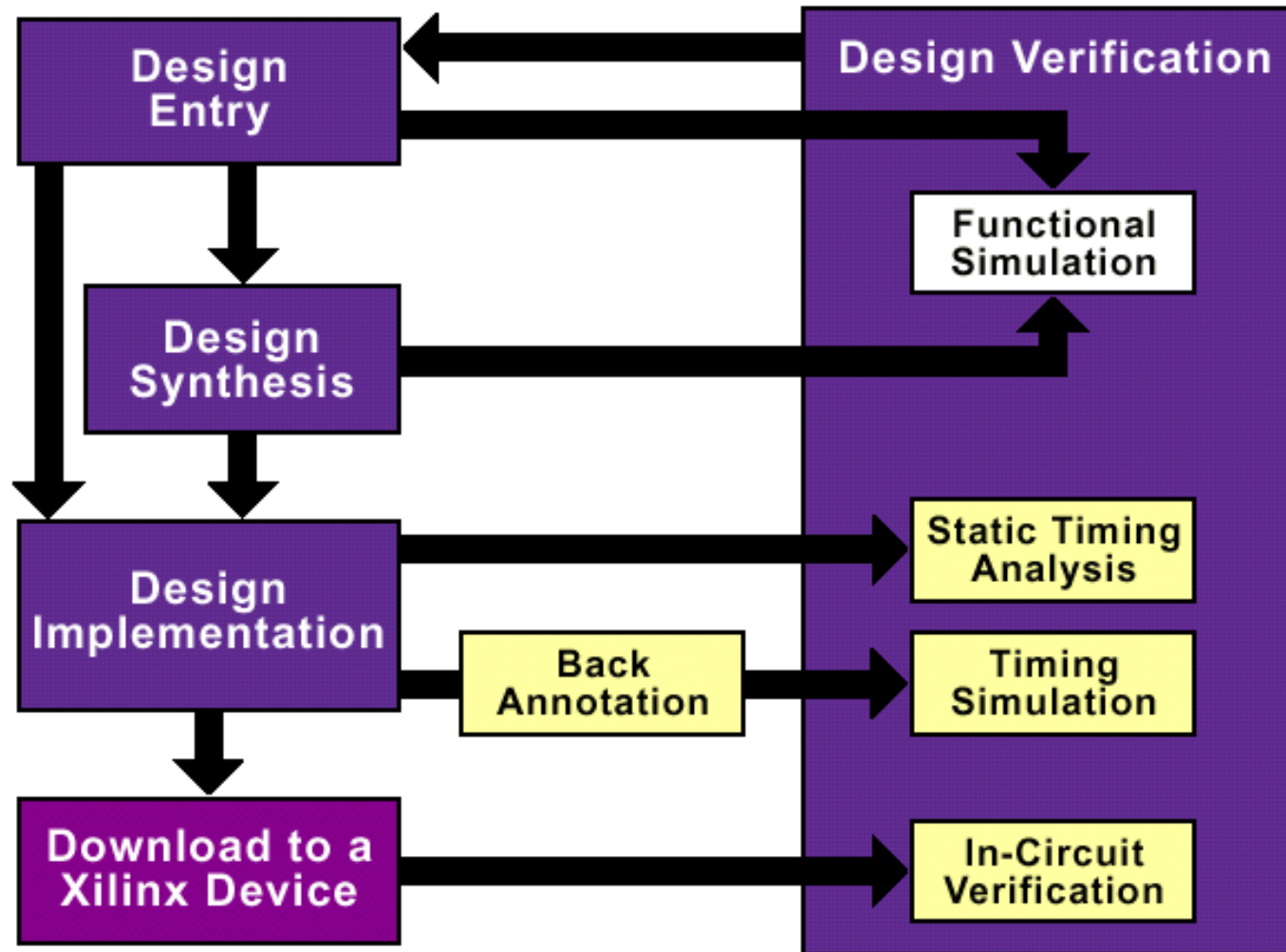

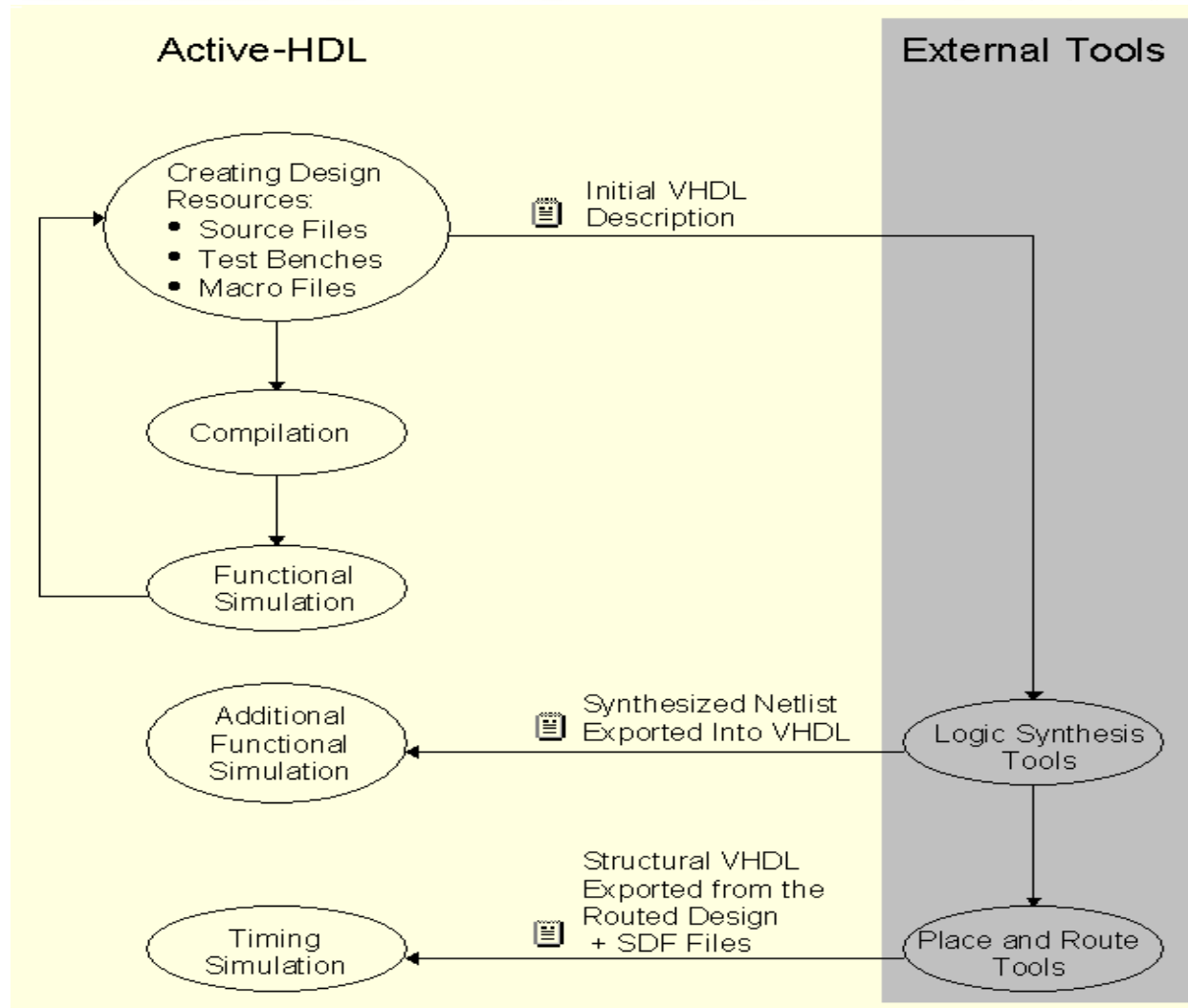Synteza i implementacja Projekt w środowisku Active-HDL




Zewnętrzne narzędzia do syntezy i implementacji

Graficzny *shell* po wybraniu opcji:

Tools/Preferences/Environment/Flows/Integrated Tools

oraz

View/Flow

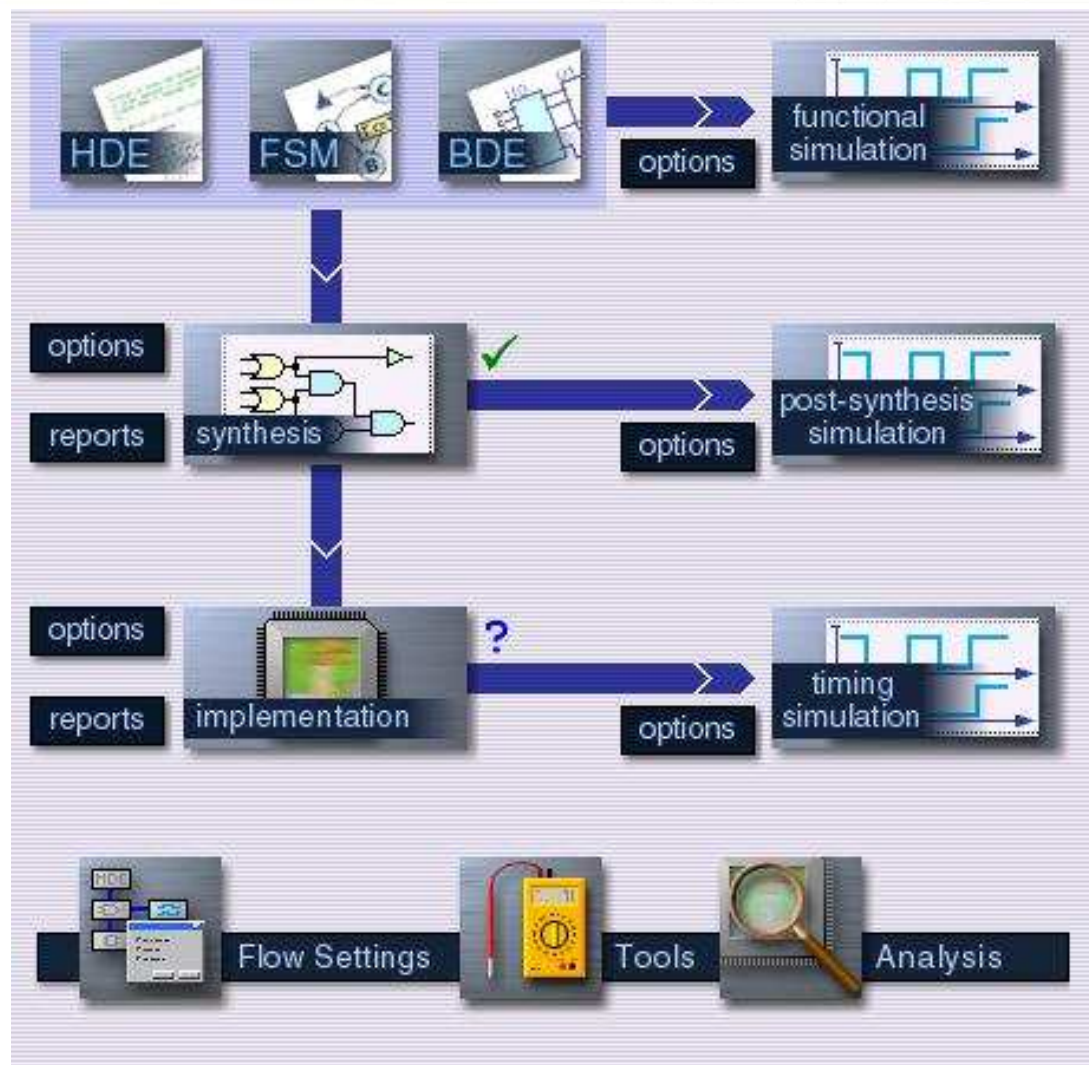


```
architecture behavioral of AND_gate is
begin
  process (A, B)                                -- bramka AND syntezowana
  begin
    if A = '1' and B = '1' then
      X <= '1';
    else
      X <= '0';
    end if;
  end behavioral;
```

```
architecture inferred of AND_gate is
begin                                           -- bramka AND implikowana
  X <= A and B;                                -- z biblioteki elementów
end inferred;                                 -- presyntezowanych
```

Operatory and or xor not nor nand xnor

implikowane : + - * / = /= > >= < <= ...
 
```
architecture behavioral of TRI_STATE_buffer is
begin
  process (A, OE)
  begin
    if OE = '1' then
      X <= A;
    else
      X <= 'Z';
    end if;
  end behavioral;
```



```
architecture inferred of TRI_STATE_buffer is
begin
  X <= A when OE = '1' else 'Z';
end inferred;
```



```

architecture concurrent of PRIORITY_encoder is
begin
code <= "0001" when sel(0) = '1' else
      "0010" when sel(1) = '1' else
      "0100" when sel(2) = '1' else
      "1000" when sel(3) = '1' else
      "0000";
end concurrent;


```

$$C_0 = S_0$$

$$C_1 = \bar{S}_0 S_1$$

$$C_2 = \bar{S}_0 \bar{S}_1 S_2$$
 
$$C_3 = \bar{S}_0 \bar{S}_1 \bar{S}_2 S_3$$




Uwaga na funkcje logiczne realizowane przy pomocy LUT !

```

architecture behavioral of PRIORITY_encoder is
begin
  process (A, B, C)
  begin
    if A = '1' then          -- A: sygnał przychodzący
      X <= '1';             -- z dużym opóźnieniem
    elsif B = '1' then
      X <= '0';
    elsif C = '1' then
      X <= '1';
    else
      X <= '0';
    end if;
  end behavioral;

```

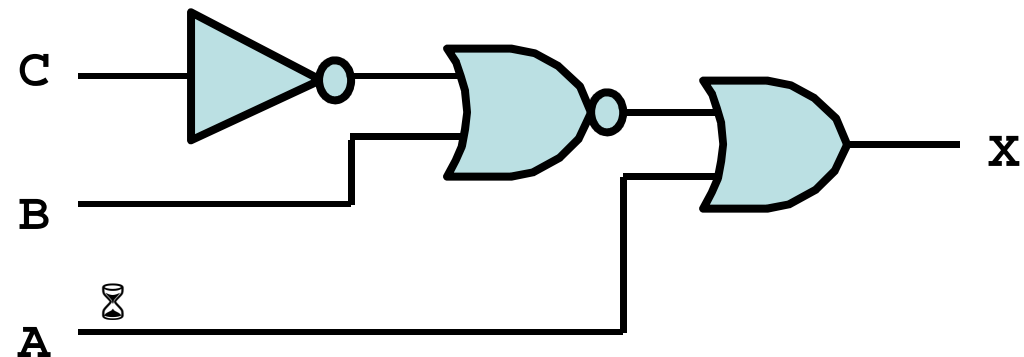

Uwaga na funkcje logiczne realizowane przy pomocy LUT !

Obiekt - sygnał lub zmienna - może być reprezentowany jako:

- **przerzutnik**
(element pamięciowy wyzwalany zboczem)
- **zatrzask**
(element pamięciowy wyzwalany poziomem)
- **funktor**
(element kombinacyjny)



```
if C = 1 and  
    C'event  
then  
    Q <= A;  
end if;
```

sygnał Q:
przerzutnik

```
if C = 1 then  
    Q <= A;  
else  
    -- do nothing  
end if;
```

sygnał Q:
zatrzask

```
if C = 1 then  
    Q <= A;  
else  
    Q <= B;  
end if;
```

sygnał Q:
multiplekser



AGH

Sprzętowa reprezentacja obiektów Konstrukcje implikujące syntezę przerzutnika D

Proces zawierający listę wrażliwości:

```
process (CLK)
begin
    if CLK = '1' and CLK'event then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

--rising edge

Proces zawierający klauzulę wait:

```
process
begin
    wait until not CLK = '1' and CLK'event;
    Q <= D;
end process;
```

--falling edge


Nie należy łączyć detekcji zbocza z innymi warunkami:

```
if CLK'event and CLK = '1' and CE = '1' then ...
```

Współbieżne przypisanie warunkowe (niezalecane):

```
Q <= D when CLK'event and CLK = '1';
```
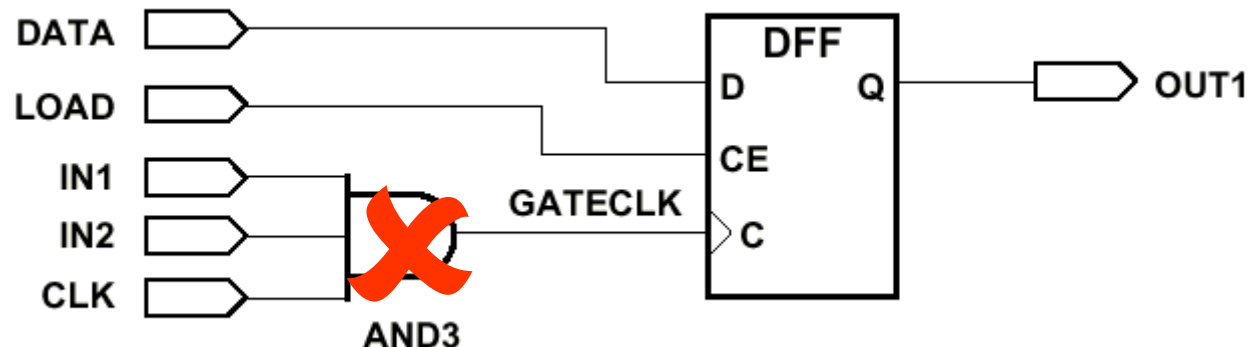
```
GATECLK <= IN1 and IN2 and CLK;  
process (GATECLK)  
begin  
  if GATECLK'event and GATECLK = '1' then  
    if LOAD = '1' then  
      OUT1 <= DATA;  
    end if;  
  end if;  
end process;
```




Sprzętowa reprezentacja obiektów Przerzutnik z wejściem blokującym zegar

```

ENABLE <= IN1 and IN2 and LOAD;
process (CLK)
begin
  if CLOCK'event and CLOCK = '1' then
    if ENABLE = '1' then
      OUT1 <= DATA;
    end if;
  end if;
end process;

```

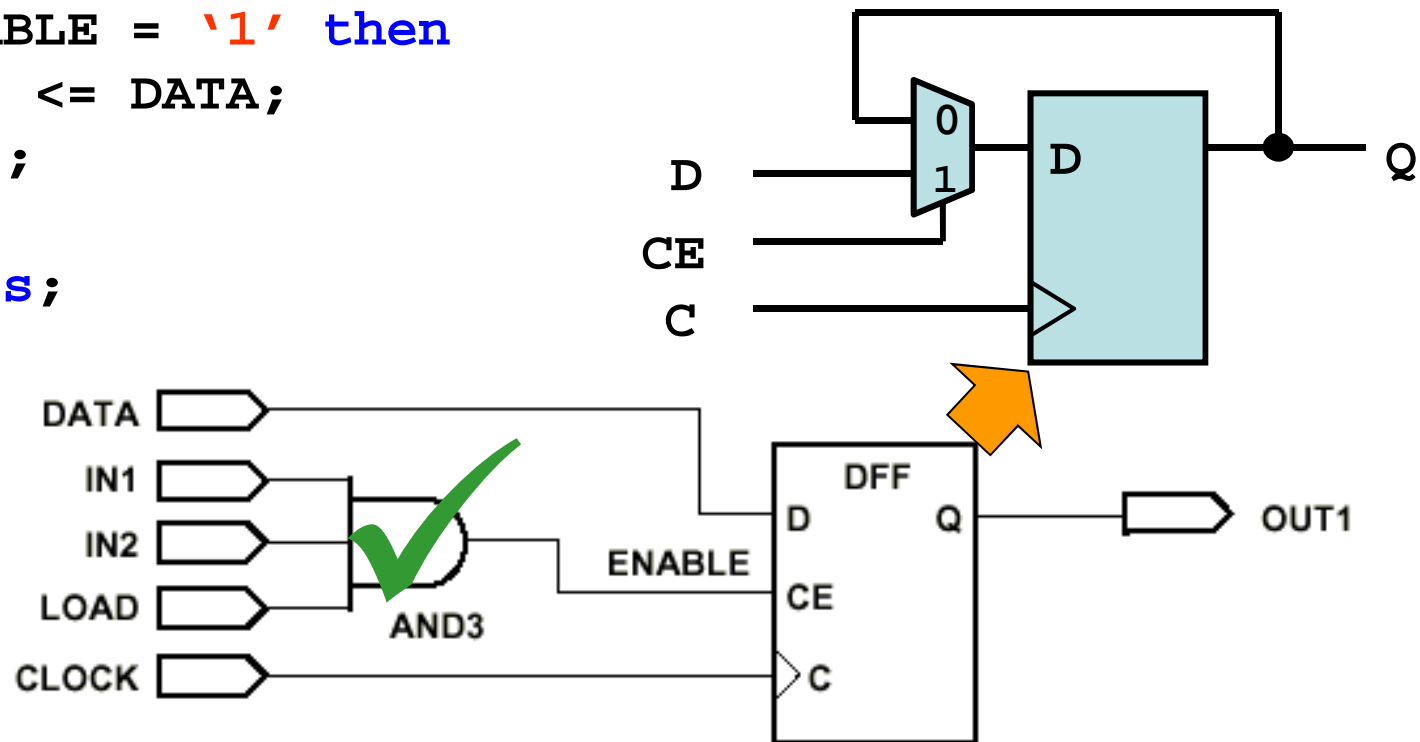

```
process (CLK)
begin
  if CLK and CLK'event then
    if SET = '1' then          -- SET synchroniczny
      Q <= '1';
    else
      Q <= D;
    end if;
  end if;
end process;

process (CLK, RESET)         -- RESET w sensitivity list!
begin
  if RESET = '1' then       -- RESET asynchroniczny
    Q <= '0';
  elsif CLK and CLK'event then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```


Proces zawierający listę wrażliwości:

```
process (CLK, A, B)           -- list of all signals...
begin                         -- ...used in the process
    if CLK = '1' then        -- active high
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

Współbieżne przypisanie warunkowe (niezalecane):

```
Y <= D when CLK = '1';
```

```
process (A, B, C, SEL)
begin
  if SEL = "00" then
    Y <= A;
  elsif SEL = "01" then
    Y <= B;
  elsif SEL = "10" then
    Y <= C;
  end if;
end process;
```

Problem:

implikacja zatrzasku na skutek niepełnej specyfikacji wartości (dla `SEL = "11"` domyślnie przyjęta zostanie ostatnia wartość, co spowoduje konieczność zastosowania elementu pamięciowego).

```
process (A, B, C, SEL)
begin
  if SEL = "00" then
    Y <= A;
  elsif SEL = "01" then
    Y <= B;
  elsif SEL = "10" then
    Y <= C;
  elsif SEL = "11" then
    Y <= '0';
  end if;
end process;
```


Rozwiązanie:

wyspecyfikowanie wszystkich możliwości (także w konstrukcji `case` – można tu użyć specyfikacji domyślnej przy pomocy klauzuli `when others`).

```

signal A,B,C,D: bit
...
NO_MEMORY: process (A,B,C)
  variable TMP: bit;
begin
    TMP := A and B;
    D <= TMP or C;
end process;

```

 

Synteza TMP : funktor

```

signal A,B,C: bit
...
IS_IT_LATCH: process (A,B,C)
  variable TMP: bit;
begin
    C <= TMP and B;
    TMP := A or C;
end process;


```

Synteza TMP : zatrzask ?!

```

signal Qaux: ...
FFx2: process (clk)
begin
...
    Qaux <= D;
    Q <= Qaux;
end process;

```

 


Synteza : 2 przerzutniki

```

FFx1: process (clk)
    variable Qaux: ...
begin
...
    Qaux := D;
    Q <= Qaux;
end process;


```

 

Synteza : 1 przerzutnik


```
entity logical_ops is
  port (a, b, c, d: in bit;  m: out bit);
end logical_ops;
```
 
```
architecture example of logical_ops is
  signal e: bit;
begin
  m <= (a and b) or e;
  e <= c xor d;
end example;
```




```
entity logical_bit is
  port (a, b: in bit_vector (0 to 3);
        m: out bit_vector (0 to 3));
end logical_bit
```
 
```
architecture example of logical_bit is
begin
  m <= a and b;
end example;
```




```
entity relational_equ is
  port (a, b: in bit_vector (0 to 3);
        m: out boolean);
end relational_equ;
```
 
```
architecture example of relational_equ is
begin
  m <= a = b;
end example;
```



```
entity relational_mag is
  port (a, b: in integer range 0 to 15;
        m: out boolean);
end relational_mag;
```

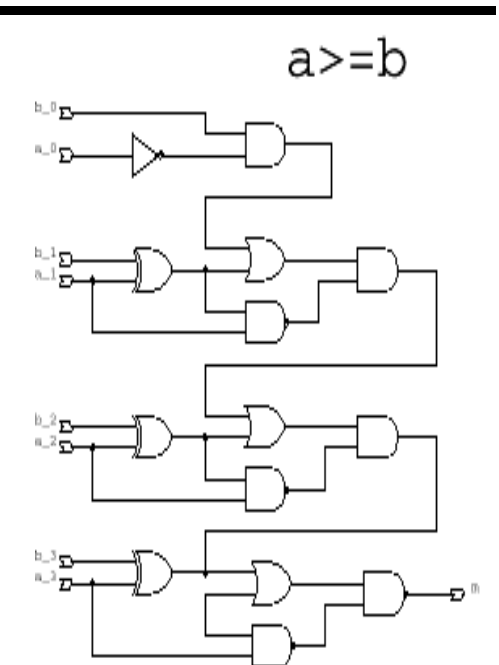
```
architecture example of relational_mag is
begin
  m <= a >= b;
end example;
```



```
package example_arithmetic is
  type small_int is range 0 to 7;
end example_arithmetic;
use work.example_arithmetic.all;
```

```
entity arith is
  port (a, b: in small_int;
        m: out small_int);
end arith;
```
 
```
architecture example of arith is
begin
  m <= a + b;
end example;
```




Uwaga na *hard-makra* sumatorów (i mnożarek!!)

VHDL - wyrażenia sekwencyjne (*sequential*)

- warunkowe (*conditional signal assignment*): **if**...
- decyzyjne (*selected signal assignment*): **case**...


VHDL - wyrażenia współbieżne (*concurrent*)

 - warunkowe (*conditional signal assignment*): **when**...
- decyzyjne (*selected signal assignment*): **with**...




```
entity control_stmts is
port (a, b, c: in boolean;
      m: out boolean);
end control_stmts;
```

 
```
architecture example of control_stmts is
begin
  process (a, b, c)
    variable n: boolean;
  begin
    if a then
      n := b;
    else
      n := c;
    end if;
    m <= n;
  end process;
end example;
```



```
entity control_stmts is
port (sel: in bit_vector (0 to 1); a,b,c,d: in bit;
      m: out bit);
end control_stmts;
```

```
architecture example of control_stmts is case
begin
```
 
```
  process (sel,a,b,c,d)
  begin
    case sel is
      when b"00" => m <= c;
      when b"01" => m <= d;
      when b"10" => m <= a;
      when others => m <= b;
    end case;
  end process;
end example;
```




```
entity control_stmts is
  port (a, b, c: in boolean; m: out boolean);
end control_stmts;
architecture example of control_stmts is
begin
  m <= b when a else c;
end example;
```

```
entity control_stmts is
  port (sel: in bit_vector(0 to 1); a,b,c,d: in bit; m: out bit);
end control_stmts;
architecture example of control_stmts is
begin
  with sel select
    m <= c when b"00",
    m <= d when b"01",
    m <= a when b"10",
    m <= b when others;
end example;
```

```
entity loop_stmt is
port (a: bit_vector (0 to 3);
      m: out bit_vector (0 to 3));
end loop_stmt;
```

**Nie ma konieczności
deklarowania indeksu i !**
 
```
architecture example of loop_stmt is
begin
process (a)
variable b: bit;
begin
b := '1';
for i in 0 to 3 loop
b := a(3-i) and b;
m(i) <= b;
end loop;
end process;
end example;
```





AGH

Synteza układów złożonych Konstrukcje "powielające" logikę


```
entity subprograms is  
port (a: bit_vector (0 to 2);  
      m: out bit_vector (0 to 2));  
end subprograms;
```

```
architecture example of subprograms is
```

```
function simple (w, x, y: bit) return bit is  
begin  
  return (w and x) or y;  
end;
```

```
begin  
  process (a)  
  begin  
    m(0) <= simple(a(0), a(1), a(2));  
    m(1) <= simple(a(2), a(0), a(1));  
    m(2) <= simple(a(1), a(2), a(0));  
  end process;  
end example;
```

subprogram

 

Sekwencyjny (*shift register*):

- z operatorem połączenia (&)
`shreg <= shreg (6 downto 0) & SI;`
- z pętlą `for...loop`
`for i in 0 to 6 loop`
`shreg(i+1) <= shreg(i);`
`end loop;`
`shreg(0) <= SI;`
- z operatorami przesuwu (`sll`, `srl`, ...)

Kombinacyjny (*barrel shifter*):

- z operatorami przesuwu (`sll`, `srl`, ...)
`with SEL select`
`SO <= DI when "00",`
`DI sll 1 when "01",`
`DI sll 2 when "10",`
`DI sll 3 when others;`
- z operatorem połączenia (&)

- implikowane (*inferred*) lub podstawiane (*instantiated*)
- implementowane jako rozproszone lub blokowe
(w zal. od rozmiaru, szybkości i zajętego obszaru)
- synchroniczne (ew. z asynchronicznym odczytem – rozproszone)
- RAM (także inicjalizowane) lub ROM
- wykorzystywane także dla logiki kombinacyjnej i FSM

Method	Advantages	Disadvantages
Inference	<ul style="list-style-type: none"> • Most generic way to incorporate RAMs into the design, allowing easy/automatic design migration from one FPGA family to another • FAST simulation 	<ul style="list-style-type: none"> • Requires specific coding styles • Not all RAMs modes are supported • Gives you the least control over implementation
CORE Generator software	Gives more control over the RAM creation	<ul style="list-style-type: none"> • May complicate design migration from one FPGA family to another • Slower simulation comparing to Inference
Instantiation	Offers the most control over the implementation	<ul style="list-style-type: none"> • Limit and complicates design migration from one FPGA family to another • Requires multiple instantiations to properly create the right RAM configuration

- Typy i podtypy, które zawierają wartości ujemne w swojej definicji zakresu, kodowane są w kodzie uzupełnień do 2.
- Typy i podtypy, które zawierają tylko wartości dodatnie, kodowane są w naturalnym kodzie binarnym.
- Liczba użytych bitów zależy od największej dopuszczalnej wartości dla danego obiektu.

-- binary encoding having 7 bits

```
type int0 is range 0 to 100;
```

```
type int1 is range 10 to 100;
```

-- 2's complement encoding having 8 bits (including sign)

```
type int2 is range -1 to 100;
```

-- binary encoding having 3 bits

```
subtype int3 is int2 range 0 to 7;
```




Synteza typów Typ `integer`

```
type short is integer 0 to 255;  
subtype shorter is short range 0 to 31;  
subtype shortest is short range 0 to 15;
```

```
signal op1, op2, res1: shortest;
```

```
signal res2: shorter;
```

```
signal res3: short;
```

```
begin
```

```
    res1 <= op1 + op2;    -- truncate carry
```

```
    res2 <= op1 + op2;    -- use carry
```

```
    res3 <= op1 + op2;    -- use carry and zero extend
```

Deklaracja:

```
type direction is (left, right, up, down);           -- two wires
type cpu_op is (execute, load, store);               -- two wires
                                                    -- the encoding of 11 is a "don't care"

subtype mem_op is cpu_op range load to store;        -- two wires
                                                    -- the encodings of 00 and 11 are "don't cares"

-- User Defined Encoding
attribute enum_encoding: string;
attribute enum_encoding of cpu_op: type is
    "001" &      -- execute
    "010" &      -- load
    "100";      -- store
```



Jest syntezowana jako:

- Typy wyliczeniowe w procesie syntezy domyślnie kodowane są binarne. Do poszczególnych elementów (L) typu asygnowane są kolejne wartości, przy czym pierwszy od lewej otrzymuje wartość zero.
- Liczba elementów (N) obiektu reprezentującego typ wyliczeniowy będzie najmniejszą z możliwych liczbą, spełniającą warunek: $L \leq 2^N$
- Typy **bit** i **boolean** są syntezerowane jako „*wire*”
- Typ **character** jest syntezerowany jako $8 \times$ „*wire*”



Synteza typów

Typ `std_logic_1164`


Zalecany, bo:

- duża liczba wartości (9), reprezentujących większość rzeczywistych stanów w układach cyfrowych,
- automatyczna inicjalizacja do wartości 'U' – zmusza projektanta do zainicjowania projektu *ex plicite*. Nie należy omijać tej cechy przez inicjalizację sygnałów i zmiennych w momencie ich deklaracji – rezultatem takiego postępowania może być otrzymanie w wyniku syntezy układu, który nie daje się zainicjować!
- łatwa integracja z innymi modułami – np. typ `integer` może zostać zsyntezowany, ale przy symulacji będzie wymagał wykonywania czasochłonnych funkcji konwersji.
- **po syntezie i implementacji tylko typ `std_logic`**



Synteza automatów Algorytmy kodowania stanów

- *Auto*
Najlepszy, dostosowany do automatu algorytm kodowania.
- *One-Hot*
Zawsze włączony tylko jeden przerzutnik. Odpowiedni dla FPGA (duża liczba przerzutników) oraz optymalizacji prędkości i poboru mocy.
- *Compact*
Minimalizuje liczbę przerzutników. Optymalny dla minimalizacji obszaru.
- *Sequential*
Identyfikuje długie ścieżki i nadaje w nich kolejne wartości binarne.
- *Gray*
Zawsze tylko jedna zmienna zmienia swoją wartość. Właściwy dla automatów o długich ścieżkach bez odgałęzień. Minimalizuje hazardy i szpilki.
- *Johnson*
Podobnie jak Gray.
- *User*
Sposób definiowany przez użytkownika przy pomocy typu wyliczeniowego.
- *Speed1*
Optymalizowany dla szybkości działania. Liczba rejestrów zależna od konkretnego automatu, ale zwykle większa niż liczba stanów.

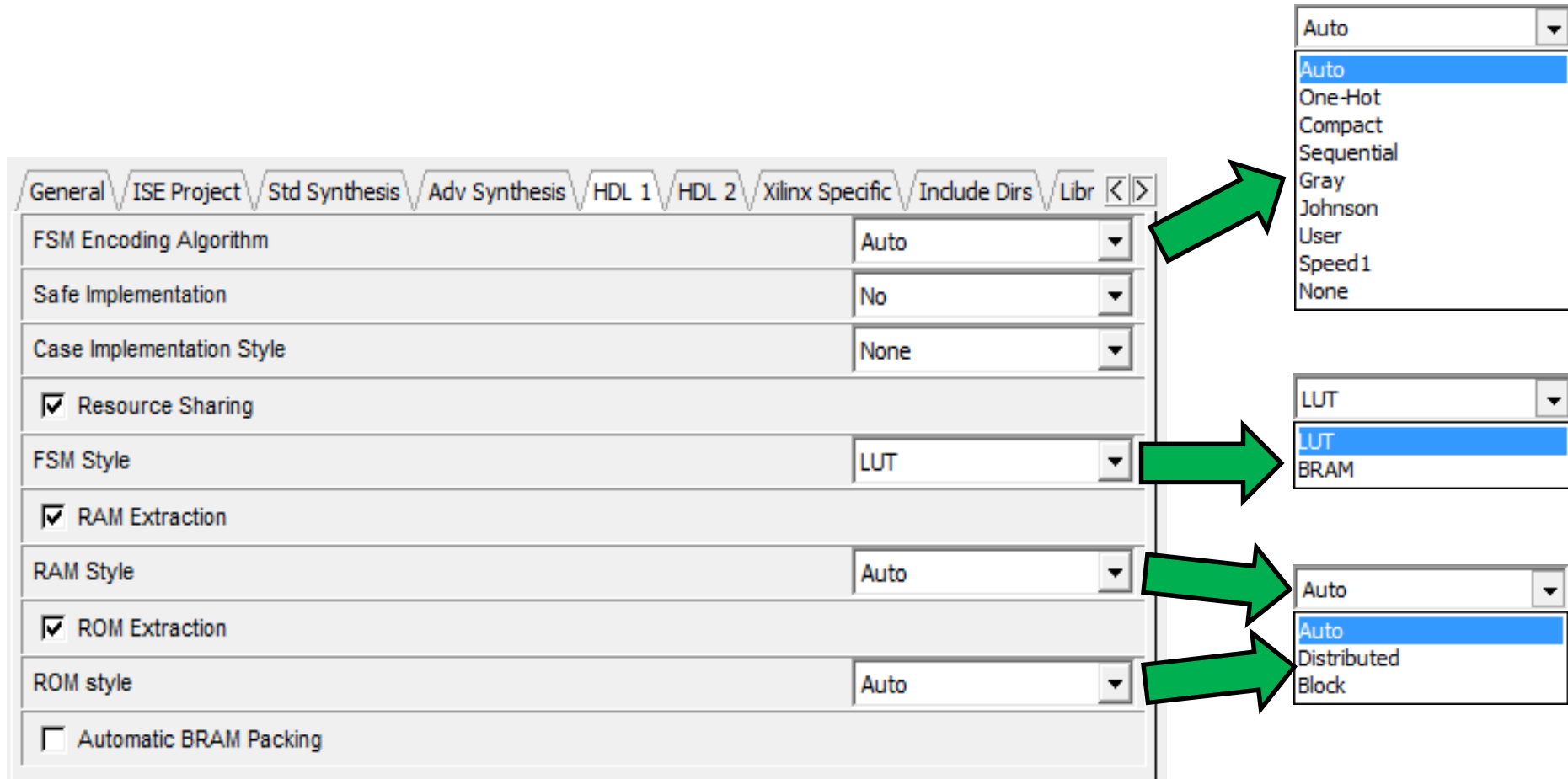

The screenshot shows the XST Synthesis Options dialog box with the following settings and highlighted options:

Option	Value	Highlighted Option
FSM Encoding Algorithm	Auto	Auto
Safe Implementation	No	
Case Implementation Style	None	
<input checked="" type="checkbox"/> Resource Sharing		
FSM Style	LUT	LUT
<input checked="" type="checkbox"/> RAM Extraction		
RAM Style	Auto	Auto
<input checked="" type="checkbox"/> ROM Extraction		
ROM style	Auto	Auto
<input type="checkbox"/> Automatic BRAM Packing		

Green arrows point from the highlighted options in the dialog box to their respective expanded dropdown menus on the right:

- FSM Encoding Algorithm dropdown: Auto, One-Hot, Compact, Sequential, Gray, Johnson, User, Speed 1, None
- FSM Style dropdown: LUT, BRAM
- RAM Style dropdown: Auto, Distributed, Block

- klauzule czasowe:
 - przypisać (**after**, **transport**, **inertial**)
 - **wait for**
- zmiennoprzecinkowe typy danych (**real**)
- operacje na plikach – ograniczone:
 - **read**: inicjalizacja pamięci z pliku
 - **write**: debugowanie

Ciąg dalszy
nastąpi...

